

기초 회로이론

단권화 노트

연산증폭기 · 에너지 저장소자
RL/RC 완전응답 · 정현파 정상상태

구분	출처
연산증폭기	교재 6장, 필기 9/15 · 9/16 · 9/22
커패시터 · 인덕터	교재 7장, 강의 9/8 · 9/9
RL/RC 완전응답	교재 8장, 강의 9/22 · 9/23 · 9/29 · 9/30 · 10/6
정현파 정상상태	교재 10장, 강의 9/8 · 9/9 · 9/15, Floyd
LSH 문제	이상화 교수 자료. 쪽수는 그 자료 기준

이상화 교수 자료에서 6장으로 적힌 RL/RC 문제는 교재 8장과 같은 내용이다.

주요와 세부를 나누고, 서로 바꾸어 외우기 쉬운 것은 따로 모았다.

1. 네 부분이 어떻게 이어지는가

이 범위는 네 덩어리다. 연산증폭기는 저항회로에 이상 조건을 더해 푸는 문제다. 커패시터와 인덕터는 전압·전류가 미분이 되는 저장소자다. 그 소자가 저항과 하나만 있으면 1차 회로가 되고, 완전응답은 과도응답과 정상상태응답의 합이다. 입력이 정현파이면 정상상태만 다시 페이저와 임피던스로 계산한다.

저장소자 법칙 → DC 스위칭은 시간영역의 1차 미분방정식
정현파 정상상태 → 미분·적분이 임피던스 곱으로 바뀐다

응답을 나누는 두 가지 덧셈

교재 8장은 같은 완전응답을 두 방식으로 나눈다. 이름만 같고 내용이 다른 것이 아니므로, 어떤 덧셈인지 먼저 본다.

완전응답 = 과도응답 + 정상상태응답
완전응답 = 무상태응답 + 무전원응답
과도응답 ≠ 무전원응답

상황	커패시터	인덕터	넘기는 값
DC, 오래 지난 뒤	개방	단락	—
스위치 직후	전압은 연속	전류는 연속	v_C 또는 i_L
정현파 정상상태	$Z_C = 1/(j\omega C)$	$Z_L = j\omega L$	페이저

혼동하기 쉬운 것

전원을 죽이는 그림과, 전원을 살리고 저장소자만 개방·단락하는 그림은 다르다. 등가저항과 무전원응답은 전원을 죽인다. DC 최종값은 전원을 살려 둔다.

정현파 정상상태 식은 과도항을 주지 않는다. 스위치를 막 닫은 직후라면 8장의 완전응답이 먼저다.

2. 연산증폭기

교재 6장. 필기 9/15, 9/16, 9/22.

주요 · 이상 연산증폭기

입력전압을 전원이득으로 키워 출력전압을 만드는 회로다. 안은 트랜지스터 같은 비선형 소자로 되어 있으나, 이 장에서는 이상을 가정하고 바깥 회로만 해석한다.

조건 1. $i_+ = i_- = 0$. 입력저항이 무한대라 입력 단자로 전류가 들어가지 않는다.

조건 2. $v_+ = v_-$. 두 입력은 열린 것으로 보지만 전압은 같다. 이것을 가상 단락이라 한다.

세부 · 필기가 같이 적어 둔 이상 성질

입력 임피던스 무한, 출력 임피던스 0, 개방루프 이득 A 무한, 대역폭 무한.

개방루프 관계식은 $v_o = A(v_+ - v_-)$ 이고, 이상에서는 A가 무한이다.

실제 소자(참고 6-1)는 바이어스 전원 V_+ , V_- 안에서만 증폭된다. 입력저항은 무한이 아니고, 출력저항은 0이 아니며, A도 무한이 아니다.

저항회로 두 형태

반전은 입력이 음단자로 들어가 출력 부호가 바뀌는 형태다. 비반전은 입력이 양단자로 들어가 출력 부호가 같다. 연산증폭기 내부 구성을 모르는 상태에서는 메시를 정하기 어려우므로, 교재는 노드해석을 쓴다.

반전 이득 $v_o / v_i = -R_2 / R_1$

비반전 이득 $v_o / v_i = 1 + R_2 / R_1$

세부 · 반전 이득이 나오는 과정

양단자를 접지하면 가상 단락으로 음단자 전압도 0이다.

음단자에서 KCL을 세우면 입력으로 들어온 전류가 되먹임 저항으로 그대로 나간다. $i^+ = i^- = 0$ 이기 때문이다.


그 결과가 $v_o = -(R_2/R_1) v_i$ 다.

세부 · 비반전 이득이 나오는 과정 (필기 9/16)


출력과 음단자 사이의 저항, 음단자와 접지 사이의 저항에 KCL을 세운다.

$i = 0$ 이고, 가상 단락으로 음단자 전압이 입력전압과 같다.

정리하면 이득은 $1 + R_2/R_1$ 이다.

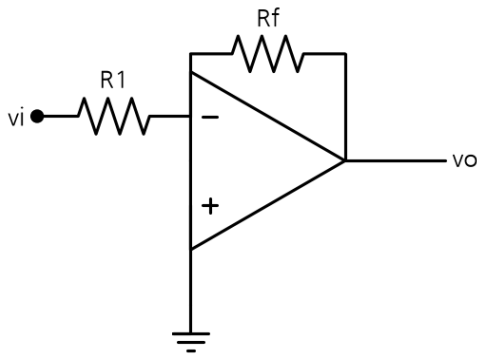

반전. 양단자는 접지하고, 음단자에서 KCL을 세운다.

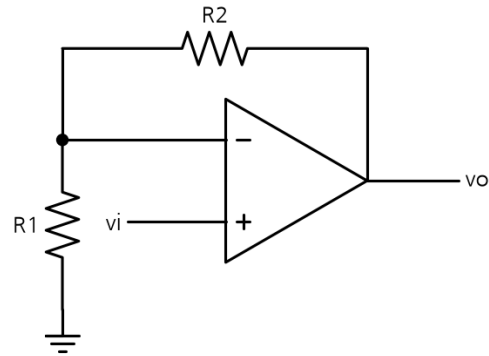

비반전. v_i 는 양단자, R_1 은 음단자에서 접지로 간다.

노드를 세는 순서

참고 6-2. 노드가 N개면 접지를 빼서 독립식은 N-1개다. 일부는 입력 쪽과 출력 쪽 KCL에서 나오고, 나머지는 접지된 전압원이 바로 정해 주는 제약식이다. 부유 전압원이 있으면 그 두 노드를 슈퍼노드로 묶는다. 슈퍼노드에서 제약식 하나와 KCL 하나가 나온다.

전압추종기와 부하효과**주요 · 전압추종기**

출력을 음단자로 그대로 되돌린 회로다. 가상 단락으로 입력전압, 음단자 전압, 출력전압이 같다.

이득은 1이다. 앞 단 전압을 다음 단 입력으로 그대로 넘기려고 넣는다. 분리기, 버퍼라고도 한다.


필기 9/22. 이상 연산증폭기의 입력저항은 무한대다. 추종기 앞의 분배 전압은 R_1, R_2 만으로 정해지고, R_2 위쪽은 개방으로 본다.

세부 · 부하효과 (참고 6-3, 필기)

전압분배 출력을 부하에 직접 달면, 부하가 아래 저항과 병렬이 되어 분배 전압이 내려간다.

필기 숫자. 10 V, 위 10 k Ω , 아래 10 k Ω . 무부하면 아래가 10 k Ω 이다. 10 k Ω 부하를 달면 아래는 10 k Ω // 10 k Ω = 5 k Ω 이 되고, 필기는 분배 결과를 3 V로 적었다.

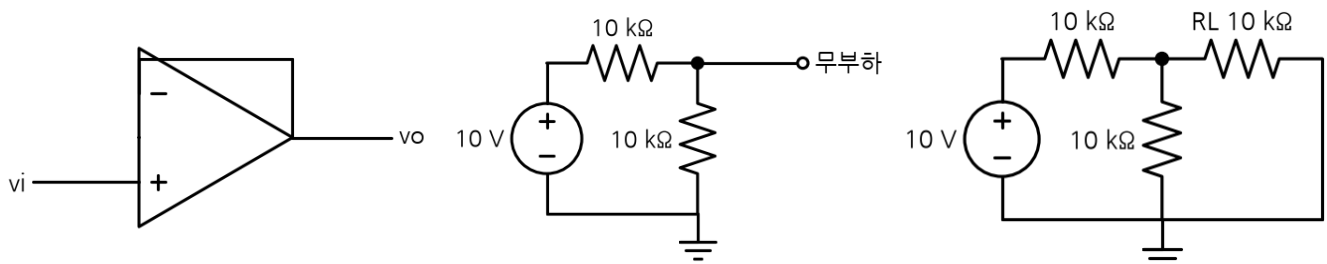
그래서 부하를 정상적으로 돌리지 못할 수 있다. 이 현상이 부하효과다. 사이에 전압추종기를 넣으면 앞 단은 무한대 입력저항만 본다.



추종기. 출력을 음단자로.

무부하. 아래 10 k Ω .

부하를 달면 아래 5 k Ω . 필기 3 V.

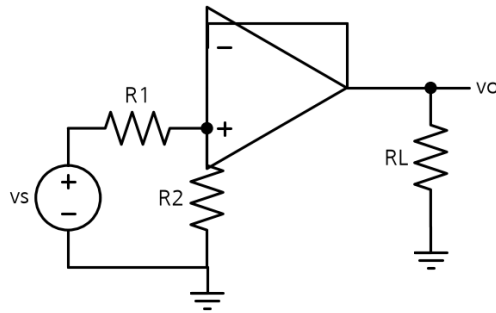

분배와 부하 사이에 추종기를 넣으면, 앞 단은 R_L 을 보지 않는다.

합산기


주요 · 반전 합산과 비반전 합산

반전 합산. 각 입력이 자기 저항을 통해 음단자로 들어온다.


$v_{out} = -R_f (v_1/R_1 + v_2/R_2 + v_3/R_3)$. 저항이 모두 같으면 $v_{out} = -(v_1 + v_2 + v_3)$.

필기 예. $R_1=100\ \Omega$, $R_2=200\ \Omega$, $R_3=400\ \Omega$, $R_f=400\ \Omega$ 이면 $v_o = -(4v_1 + 2v_2 + v_3)$.

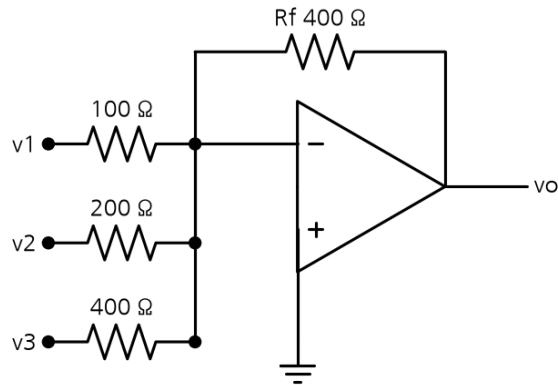
비반전 합산은 중첩으로 푼다. 한 입력만 살리고 나머지는 0으로 둔 뒤 결과를 더하면 양의 합이 된다.



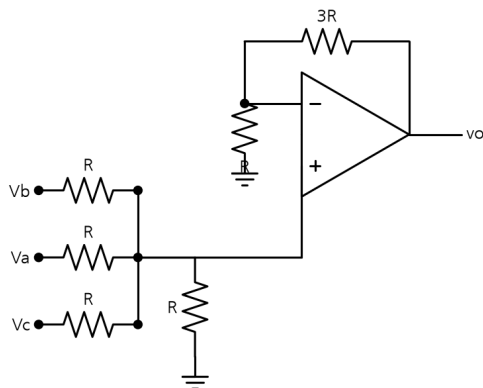반전 합산. v_1 , v_2 , v_3 는 모두 음단자에서 만난다. 단위는 Ω .



강의. 입력 세 개, 양단자 접지 R 하나, 게환 3R.

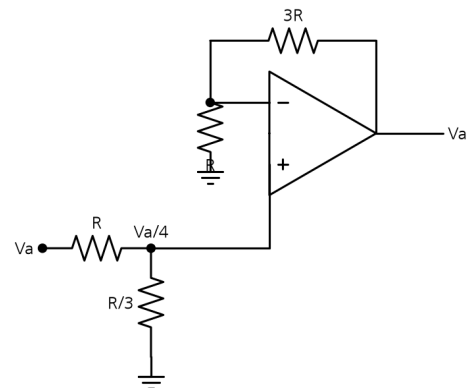

V_a 만 살림. 분배 $V_a/4$, 이득 4, 출력 V_a .

예제 · 비반전 합산. 강의 9/22

입력 세 개는 모두 R을 거쳐 양단자로 들어온다. 양단자에서 접지로 가는 저항은 R 하나다. 게환은 3R, 음단자 접지는 R이다. 페이지 위의 식은 $v_o = V_a + V_b + V_c$ 다. 중첩으로 그 식이 나온다.

V_a 만 켜고 V_b , V_c 는 단락하면, 양단자 접지는 입력 저항 두 개와 접지 저항이 병렬이다. $R \parallel R \parallel R = R/3$.

분배 전압은 $V_a \times (R/3) / (R + R/3) = V_a/4$.


비반전 이득은 $1 + 3R/R = 4$. V_a 가 만드는 출력은 $(V_a/4) \times 4 = V_a$.

V_b , V_c 도 같으므로 $v_o = V_a + V_b + V_c$.

차동, 브리지, 아날로그 컴퓨터

세부 · 차이 전압증폭기 (예제 6-1)

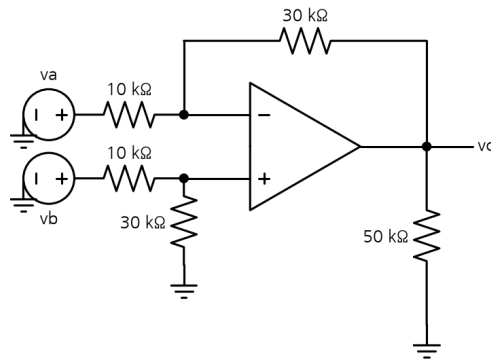두 입력의 차이를 저항비로 키우는 회로다. 양단과 음단에 각각 KCL을 세우고, 가상 단락으로 두 입력 단자 전압을 같게 둔다. 필기에서 정리한 결과는 $v_o = 3(v_b - v_a)$ 다. 교재 핵심요약의 같은 회로도 두 입력의 차를 일정 배로 만든다. 출력의 50 kΩ은 접지로 가는 부하이고, 되먹임은 30 kΩ이다. 양단자의 30 kΩ도 접지로 간다.



차이 증폭. 50 kΩ은 출력과 접지 사이.

세부 · 브리지 증폭 (필기 Ex 6-3)


브리지 출력을 테브난으로 바꾼 다음 비반전 증폭을 붙인다.

$$V_{th} = V_s \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$


$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4$$

이 노트 그림은 궤환을 R6, 음단자 접지를 R5로 그렸다. $v_o = (1 + R_6/R_5) V_{th}$.

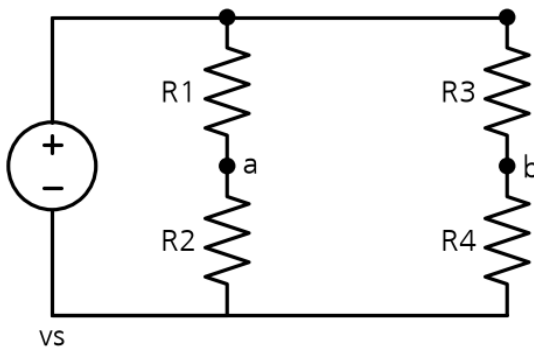
9/16 판서는 같은 연결에서 궤환을 R5, 접지 저항을 R6로 불러 $v_o = (1 + R_5/R_6) V_{th}$ 로 적었다. 저항 자리만 이름이 바뀐다.




브리지. a는 R1과 R2 사이, b는 R3과 R4 사이.

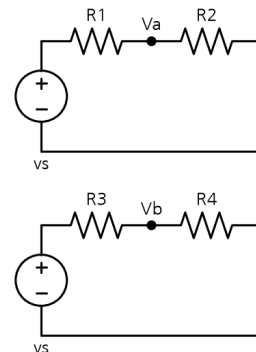

개방전압. 위 분배로 V_a, 아래 분배로 V_b.

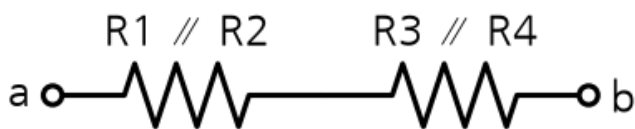



전원을 죽인 뒤 a-b에서 본 저항.

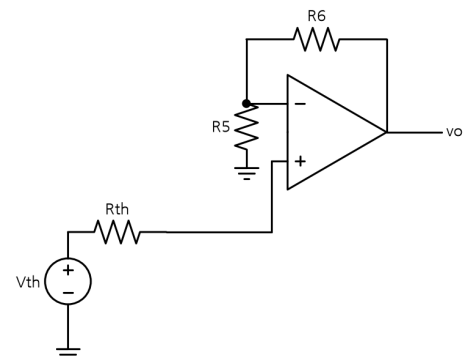


그 테브난을 비반전 증폭에 붙인다. 이상이면 R_th 전류는 0.

세부 · 선형대수 방정식의 해 (6.6)

연산증폭기 조합으로 선형대수 방정식을 하드웨어에서 푼다. 디지털 컴퓨터는 샘플된 이산값이 들어가고, 아날로그 컴퓨터는 신호 값이 그대로 들어가 해의 함수값이 나온다.

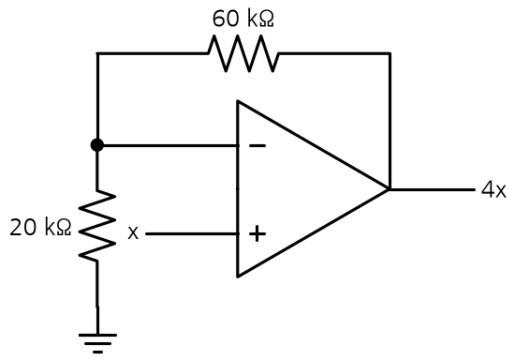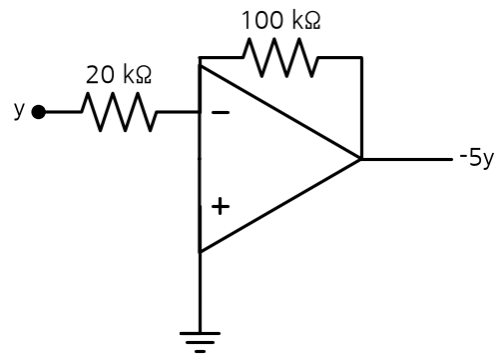이득 4. 20 kΩ과 60 kΩ. $1 + 60/20 = 4$.

이득 -5. 20 kΩ과 100 kΩ.

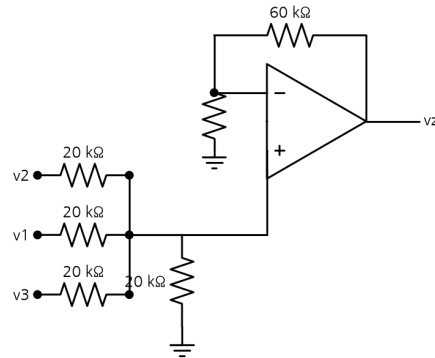

비반전 합산. 입력 20 kΩ 세 개, 접지 20 kΩ, 궤환 60 kΩ.

예제 · 예제 6-4 $z = 4x - 5y + 2$

4x 는 비반전이다. $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 60 \text{ k}\Omega$ 이면 $1 + 60/20 = 4$.

-5y 는 반전이다. $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ 이면 $-100/20 = -5$.

4x, -5y, 상수 2 를 비반전 합산으로 더한다. 입력 저항은 20 kΩ, 양단자 접지도 20 kΩ, 궤환은 60 kΩ, 음단자 접지는 20 kΩ. 그 출력이 z 다.

혼동하기 쉬운 것

가상 단락은 전압만 같다는 뜻이다. 입력 단자를 도선으로 묶은 것이 아니므로 그 단자로 전류가 흐르지 않는다.

개방루프 이득 A가 무한이라는 말과, 회로 이득 $-R_2/R_1$ 또는 $1 + R_2/R_1$ 은 다른 양이다. 회로 이득은 바깥 저항이 정한다.

반전 쪽 결과는 음수, 비반전 쪽 결과는 양수다. 합산기도 같다.

전압추종기의 이득 1은 키우지 않는다는 뜻이 아니다. 부하효과를 막으려고 사이에 넣는다.

3. 에너지 저장소자

교재 7장. 커패시터와 인덕터.

둘 다 선형 수동소자다. 저항처럼 전력을 다루지만, 저항과 달리 에너지를 저장했다가 내놓는다. 커패시터는 전압이라는 위치 에너지를, 인덕터는 전류라는 운동에너지를 저장한다. 전원이 있으면 충전하고, 전원이 빠지면 방전한다. 참조방향은 전력소 모 소자이므로 전류가 전압 강하 방향으로 들어온다.

	커패시터	인덕터
소자 법칙	$i = C \, dv/dt$	$v = L \, di/dt$
적분형	$v(t) = v(t_0) + (1/C) \int i \, dt$	$i(t) = i(t_0) + (1/L) \int v \, dt$
에너지	$\frac{1}{2} C v^2$	$\frac{1}{2} L i^2$
초기값	커패시터 전압	인덕터 전류
DC	개방	단락
직렬	1/C 를 더한다	L 을 더한다
병렬	C 를 더한다	1/L 을 더한다
연속인 양	전압	전류
될 수 있는 양	전류	전압

주요 · 식을 쓸 때 고정할 것

커패시터 전류·전압은 미분 관계다. $q = C v$ 의 양변을 미분하면 $i = C \, dv/dt$ 가 된다.

적분형에는 초기값이 반드시 들어간다. 커패시터는 초기 전압, 인덕터는 초기 전류다. 완전한 해석을 위해 그 값을 알아야 한다.

단위는 커패시턴스 F, 인덕턴스 H 다.

커패시터 에너지는 부분적분으로 꺼낸다. $p = C v \, dv/dt = d/dt (\frac{1}{2} C v^2)$ 이므로 적분하면 $\frac{1}{2} C v^2$.

인덕터도 같다. $\lambda = L i$, $v = L \, di/dt$, 에너지 $\frac{1}{2} L i^2$.

세부 · 강의의 충·방전과 사각파

직류 전압에 커패시터를 오래 두면 V_c 는 전원 전압까지 올라가고 전류는 0이다. 방전은 그 전류의 반대 방향이고, 끝나면 전압도 0이다.

상수 직류에는 개방과 같다. 전압이 갑자기 바뀌는 순간에는 단락처럼 최대 전류가 흐른다.

RC 사각파. 입력이 올라가면 저항 전압은 양으로 튀었다가 줄고, 커패시터 전압은 지수로 따라간다. 입력이 내려가면 저항 전압은 음으로 튀었다가 줄고, 커패시터 전압은 지수로 내려온다.

RL 사각파. 저항 전압은 전류처럼 지수로 오르내린다. 인덕터 전압은 상승 모서리에서 양, 하강 모서리에서 음으로 튀었다가 0으로 돌아온다.

인덕턴스는 전류 변화를 방해한다. 코일은 $L = N^2 \mu A / \ell$. 전류가 늘면 유도 전압은 그 증가를 막고, 전류가 줄면 그 감소를 막는다.

예제 · Floyd Ex. 10-7, Ex. 11-6

Ex. 10-7. $100 \, \text{k}\Omega \times 47 \, \mu\text{F} = 4.7 \, \text{s}$. 최종값까지 가는 비율은 1τ 63%, 2τ 86%, 3τ 95%, 4τ 98%, 5τ 99% 다.

Ex. 11-6. $10 \, \text{V}$, $L = 1.5 \, \text{mH}$, $R = 560 \, \Omega$. $\tau = L/R = 2.68 \, \mu\text{s}$. 최종 전류는 $10/560 = 17.8 \, \text{mA}$.

$1.5 \, \mu\text{s}$ 는 0.56τ 다. $1 - e^{-0.56} \approx 0.43$ 이므로 전류는 $17.8 \times 0.43 = 7.7 \, \text{mA}$.

$10 \, \text{mA}$ 는 최종값의 56%다. 곡선에서 그 높이는 약 0.82τ 다.


세부 · 교재가 예시로 강조한 연속성

커패시터 전압은 시각을 어떻게 잡아도 그 시각에서 연속이다. $v(0^-) = v(0^+)$, $v(1^-) = v(1^+)$.


같은 시각에 전류는 불연속일 수 있다. $i(0^-)$ 와 $i(0^+)$ 가 다를 수 있다.

DC 전압이 걸리면 $dv/dt = 0$ 이라 커패시터 전류는 0이고, 개방으로 동작한다.

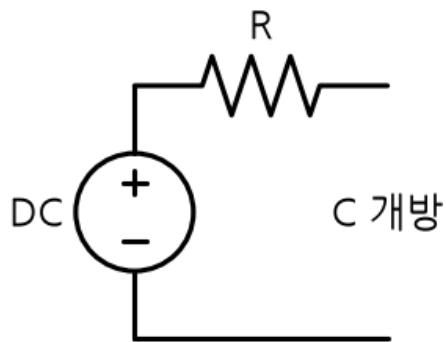
DC 전류가 흐르면 $di/dt = 0$ 이라 인덕터 전압은 0이고, 단락으로 동작한다.



DC 정상상태. 커패시터 자리는 개방.

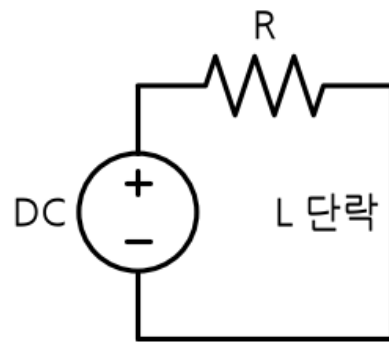

DC 정상상태. 인덕터 자리는 단락, 전압 0.

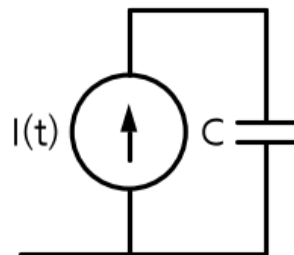
예제 7-1. 전류원과 커패시터 병렬. 0에서 1까지는 $I=A$.**예제 · 예제 7-1 커패시터 전압**

전류원 $I(t)$ 는 $0 < t \leq 1$ 에서 A , 그 뒤는 0이다. 커패시터와 병렬이고 $v_C(0) = 0$.

$0 < t \leq 1$ 에서는 $v_C(t) = (A/C) t$.

$t > 1$ 에서는 전류가 0이라 적분이 더 늘지 않는다. $v_C(t) = A/C$.

전압은 $t=1$ 에서 연속이다. 전류는 그 시각에 0으로 될 수 있다.

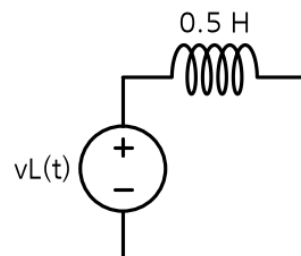예제 7-2. $v_L(t)$ 와 0.5 H의 직렬.**예제 · 예제 7-2 인덕터 전류**

$v_L(t)$ 는 $t < 0$ 에서 e^{-t} , $t \geq 0$ 에서 e^{-t} 다. $L = 0.5$ H.

$t = 0$ 이전의 적분으로 초기 전류를 구하면 $i_L(0+) = 2$ A. 인덕터 전류는 연속이라 $i_L(0-)$ 와 같다.

$t \geq 0$ 에서는 $i_L(t) = 2 + 2(1 - e^{-t})$ A.


세부 · 직병렬

인덕터 직렬은 저항 직렬과 같다. $L_{\text{total}} = L_1 + L_2 + L_3$.

인덕터 병렬은 저항 병렬과 같다. $1/L_{\text{total}} = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3$. 각 인덕터 전압은 같고, 전류는 KCL로 더해진다.

커패시터 직렬은 저항 병렬과 같다. $1/C_{\text{total}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$.

커패시터 병렬은 저항 직렬처럼 더한다. $C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3$.

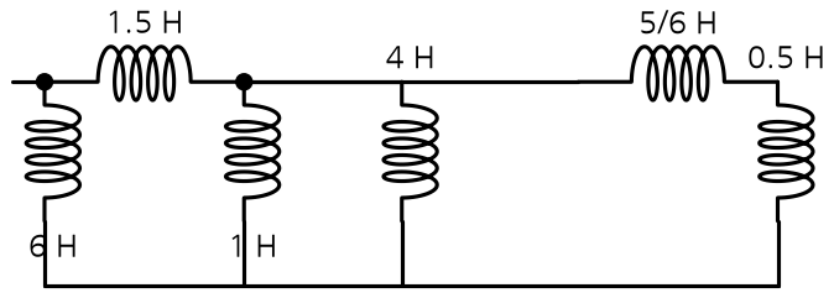


예제 7-3. 6 H와, 1.5 H 뒤의 병렬.

예제 · 예제 7-3 인덕터를 하나로

1.5 H 오른쪽은 $1\text{ H} \parallel 4\text{ H} \parallel (5/6\text{ H} + 0.5\text{ H})$ 다.

그 병렬은 $1/2\text{ H}$. 1.5 H와 직렬이면 2 H .

맨 왼쪽 6 H와 다시 병렬이면 $L_{\text{total}} = 6 \parallel 2 = 1.5\text{ H}$.

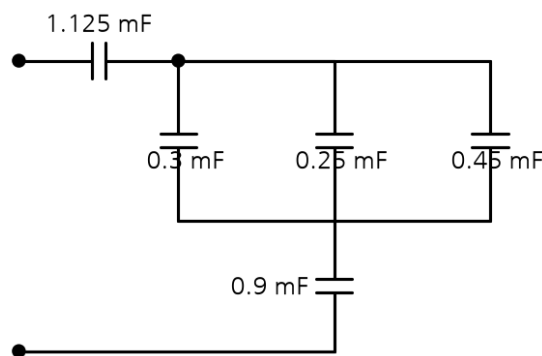

예제 7-4를 정리한 그림. 0.3, 0.25, 0.45는 병렬이고 0.9 mF는 그 아래 직렬.

예제 · 예제 7-4 커패시터를 하나로

교재는 복잡한 연결을 먼저 묶은 뒤, 그림처럼 다시 그린다.

나란히 있는 0.3 mF, 0.25 mF, 0.45 mF 는 더하면 1 mF.

그다음 1.125 mF, 1 mF, 0.9 mF 가 직렬이다.

$C_{\text{total}} = 1 / (1/1.125 + 1/1 + 1/0.9) = 1/3\text{ mF}$.

흔동하기 쉬운 것

직렬·병렬 공식이 서로 반대다. L의 직렬은 합, C의 직렬은 역수합이다.

DC에서 개방과 단락을 바꾸면 초기값과 최종값이 같이 틀린다. 커패시터는 개방, 인덕터는 단락이다.

초기값으로 쓰는 양은 상태변수뿐이다. 커패시터 전류나 인덕터 전압을 초기 조건으로 넘기지 않는다.

저장에너지는 $\frac{1}{2}Cv^2$, $\frac{1}{2}Li^2$ 이다. 저항에 소모된 에너지를 이 식에 넣지 않는다.

4. RL/RC 회로의 완전응답

교재 8장. 필기 9/23, 9/29, 10/6. 이상화 교수 자료의 해당 문제도 여기로 모았다.

주요 · 1차 미분방정식


저항과 인덕터만, 또는 저항과 커패시터만 있는 회로는 1차 미분방정식이다.

표준형 $dx/dt + (1/\tau)x = K$.

RL의 시정수 $\tau = L/R$. RC의 시정수 $\tau = RC$.

응답 변수 $x(t)$ 는 인덕터 전류 i_L 또는 커패시터 전압 v_C 로 잡는다. 필기와 교재가 모두 그렇게 둔다.

인덕터는 $i(0^-) = i(0^+)$ 라서, 구하려는 양이 전압이어도 전류로 식을 세운 뒤 옴의 법칙으로 돌리는 편이 낫다.

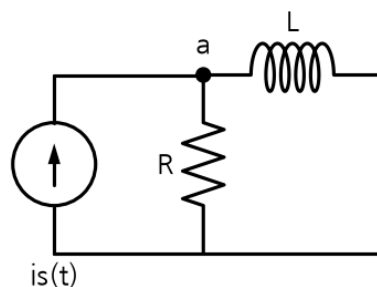

예제 8-1. $i_s(t)$, R , L 숫자 답은 없고 미분방정식만 세운다.

예제 · 예제 8-1 RL 회로의 식

위 노드에서 $i_s = v_R/R + i_L$. 저항 전압과 인덕터 전압이 같으므로 $v_R = L \, di_L/dt$.

정리하면 $di_L/dt + (R/L) i_L = (R/L) i_s(t)$.

입력이 함수로만 주어져 있어, 닫힌 꼴의 숫자 해는 없다.

해의 이름

초깃값 $x(t_0)$ 가 주어지면, 일반해는 등차해와 특수해의 합이다. 등차해는 우변을 0으로 둔 해, 즉 입력이 없을 때의 해다. 특수해는 우변 함수의 모양을 따라가는 해다. 회로에서는 일반해를 완전응답, 등차해를 과도응답, 특수해를 정상상태응답이라 부른다.

$$dx/dt + a x = f(t)$$

일반해 = 등차해 + 특수해

완전응답 = 과도응답 + 정상상태응답

세부 · 등차해를 구하는 방법

계수분리, 또는 지수함수 가상해 $x = A e^{st}$. 대입하면 $s = -1/\tau$, 따라서 $x = A e^{-t/\tau}$.

라플라스 변환도 가능하다고 교재가 이름만 적는다. 계산은 13장에서 다룬다.

저장소자가 둘 이상이면 2차 이상이 된다. 교재는 그때 지수 가상해가 가장 흔히 쓰인다고 한다.

입력 $f(t)$	특수해의 꼴
상수 A	상수 B
At	$Bt + C$
$A e^{st}$	$C e^{st}$
정현파	같은 주파수의 정현파

무전원응답과 시정수

주요 · 전원이 없는 RL, RC

우변이 0이므로 정상상태응답은 0이고, 완전응답은 과도응답만 남는다.

$$x(t) = x(t_0) e^{-(t-t_0)/\tau}$$

$$\text{RL은 } i_L(t) = i_L(t_0) e^{-(t-t_0)R/L}$$

$$\text{RC는 } v_C(t) = v_C(t_0) e^{-(t-t_0)/(RC)}$$

시정수는 과도응답이 정상상태로 가는 빠르기다. τ 가 작으면 더 가파르게 붙는다. 최종값으로 가는 곡선에서 1τ 는 63%, 2τ 는 86%, 3τ 는 95%, 4τ 는 98%, 5τ 는 99%다. 무전원 곡선에서는 τ 가, 접선이 바닥과 만나는 시간 눈금이 된다.

DC 전원이 있을 때

입력이 상수면 정상상태도 0이 아닌 상수가 된다. 출력을 상수로 가정해 미분방정식에 넣거나, 회로 그림에서 바로 구한다. 미분은 0이므로 인덕터는 단락, 커패시터는 개방이다.

$$x(t) = x(\infty) + (x(t_0) - x(\infty)) e^{-(t-t_0)/\tau}$$


$$RL : i_L(t) = V_s/R + (i_L(t_0) - V_s/R) e^{-(t-t_0)/(L/R)}$$

$$RC : v_C(t) = V_s + (v_C(t_0) - V_s) e^{-(t-t_0)/(RC)}$$

$$t_0 = 0, \text{ 초기값 } 0 \text{ 이면 } v_C(t) = V_s (1 - e^{-t/(RC)})$$

단위계단 $u(t)$ 는 $t < 0$ 에서 0, $t \geq 0$ 에서 1이다. 강의는 이것을 $t \geq 0$ 에 스위치가 켜지는 것으로 쓴다.

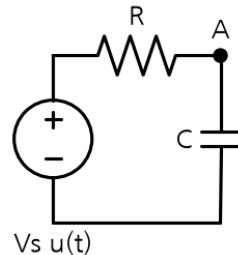10/6 판서에는 $dv/dt + v/R = V_s/R$ 와 $dv/dt + v/(RC) = V_s/R$ 가 같이 있다. 특수해를 대입한 줄은 $K/(RC) = V_s/(RC)$, $K = V_s$ 다. 초기값이 0이면 $v_C = V_s (1 - e^{-t/(RC)})$.



step 응답. $V_s u(t)$, 직렬 R, 커패시터는 접지.

같은 식을 다시 묶으면


$$x(t) = x(\infty) (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) + x(t_0) e^{-(t-t_0)/\tau}$$

첫째 항 = 무상태응답 (초기값 0, 입력만)

둘째 항 = 무전원응답 (입력 0, 초기 에너지만)

구간마다 푸는 순서

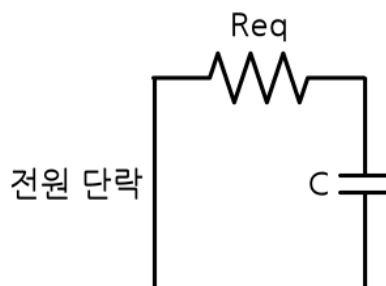- 전환 시각 이전의 DC 정상상태 그림을 그린다. 인덕터는 단락, 커패시터는 개방. 여기서 초기 i_L 또는 v_C 를 구한다.
- 전환 이후 회로에서, 독립전원은 죽이고 상태소자 양단에서 본 등가저항으로 τ 를 구한다. 전압원은 단락, 전류원은 개방이다.
- 전환 이후 회로의 DC 정상상태에서 최종값을 구한다. 이때 전원은 살려 둔다.
- $x(t) = \text{최종값} + (\text{초기값} - \text{최종값}) e^{-(t-t_0)/\tau}$. 무전원이면 최종값은 0이다.
- 스위치가 한 번 더 움직이면, 직전 구간 식에 그 시각을 넣은 값이 다음 구간의 초기값이다.




τ 와 무전원응답. 전압원은 단락하고, C 쪽에서 R_{eq} 를 본다. 최종값을 구하는 그림과 다르다.

세부 · 연속 스위칭에서 넘어가는 양

다음 구간의 초기값은 직전 구간이 끝나는 순간의 상태변수다.

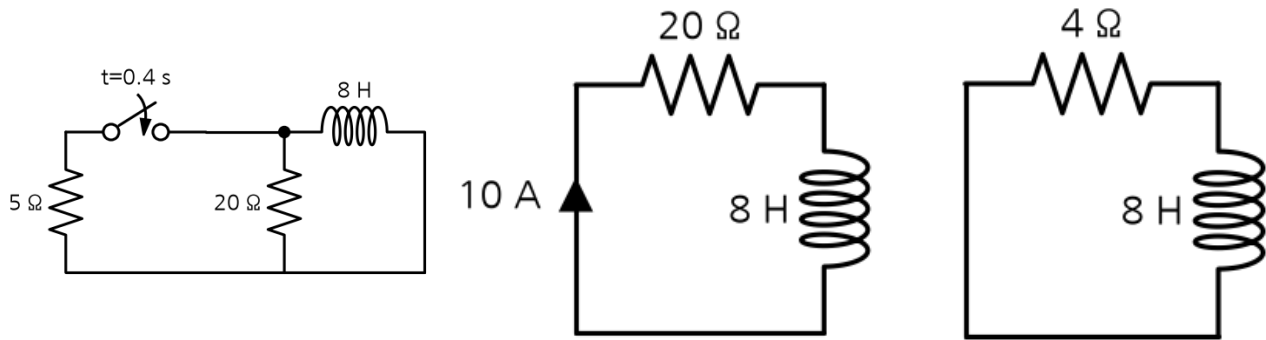인덕터는 전류를 넘긴다. 인덕터 전압은 전환 직전과 직후가 다를 수 있다. 필기 예는 $t = 0.4$ s에서 $v_L(0.4^-)$ 와 $v_L(0.4^+)$ 가 다르다. 커패시터는 전압을 넘긴다.



원래, 0.4 s에 5 Ω 스위치가 닫힌다.

0.4 s 전, 5 Ω은 열려 20 Ω과 8 H만.

0.4 s 이후, $5 \parallel 20 = 4 \Omega$.

예제 · 칠판의 연속 스위칭 RL (교재 예제 8-2 흐름)


$i_L(0^-) = 10 \text{ A}$, $L = 8 \text{ H}$.

$0 \leq t < 0.4 \text{ s}$, 닫힌 경로의 저항은 20Ω . $\tau = 8/20 = 0.4 \text{ s}$. 방전만 있으므로 $i_L = 10 e^{-2.5 t} \text{ A}$.

$t = 0.4 \text{ s}$ 에 5 Ω이 병렬로 더해진다. $R_p = 5 \parallel 20 = 4 \Omega$. $\tau = 8/4 = 2 \text{ s}$.


$i_L(0.4) = 10 e^{-1} = 3.679 \text{ A}$.

$t \geq 0.4 \text{ s}$ 에서 $i_L(t) = 3.679 e^{-0.5(t-0.4)} \text{ A}$.

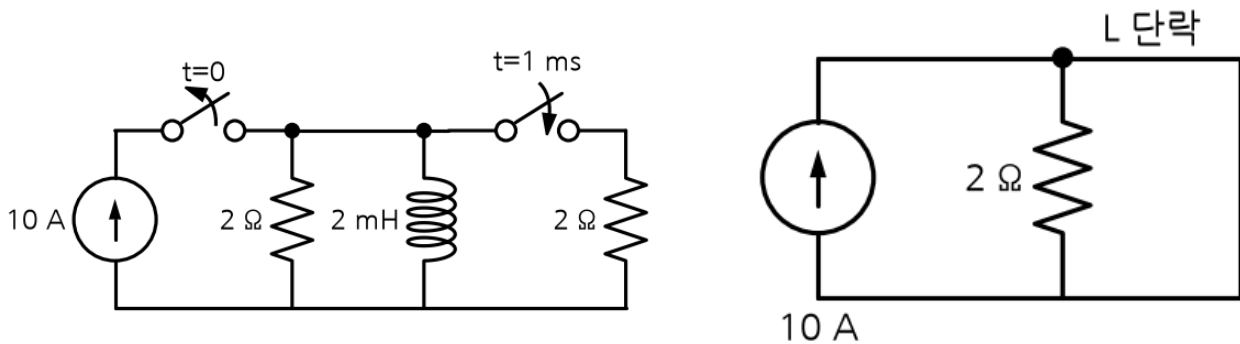


예제 8-3. $t=0$ 에 열리고, $t=1 \text{ ms}$ 에 오른쪽 2 Ω이 닫힌다.

$t < 0$, L은 단락. $i(0)=10 \text{ A}$.

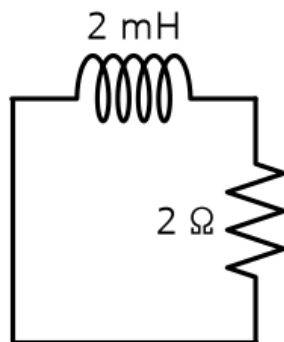

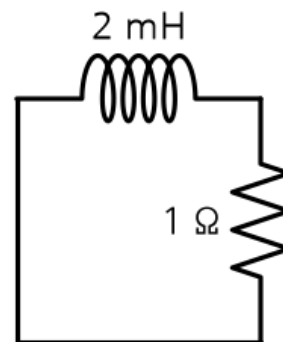$0 \leq t < 1 \text{ ms}$, 2 mH와 2 Ω, $\tau = 1 \text{ ms}$.



$t > 1 \text{ ms}$, $2 \parallel 2 = 1 \Omega$, $\tau = 2 \text{ ms}$.

예제 · 예제 8-3 스위치가 두 번


$t < 0$ 의 DC에서 인덕터는 단락이다. 전류원 10 A가 그대로 인덕터로 가므로 $i(0) = 10 \text{ A}$.

$0 \leq t < 1 \text{ ms}$, 전원은 열려 있고 오른쪽 스위치도 열려 있다. 2 mH와 2 Ω만 남는다. $\tau = 1 \text{ ms}$.

$i(t) = 10 e^{-1000 t} \text{ A}$, $t = 1 \text{ ms}$ 에서 $i = 10 e^{-1} = 3.679 \text{ A}$.

$t > 1 \text{ ms}$, 2 Ω이 하나 더 병렬이 되어 $2 \parallel 2 = 1 \Omega$. $\tau = 2 \text{ ms}$. $1/\tau = 500$.

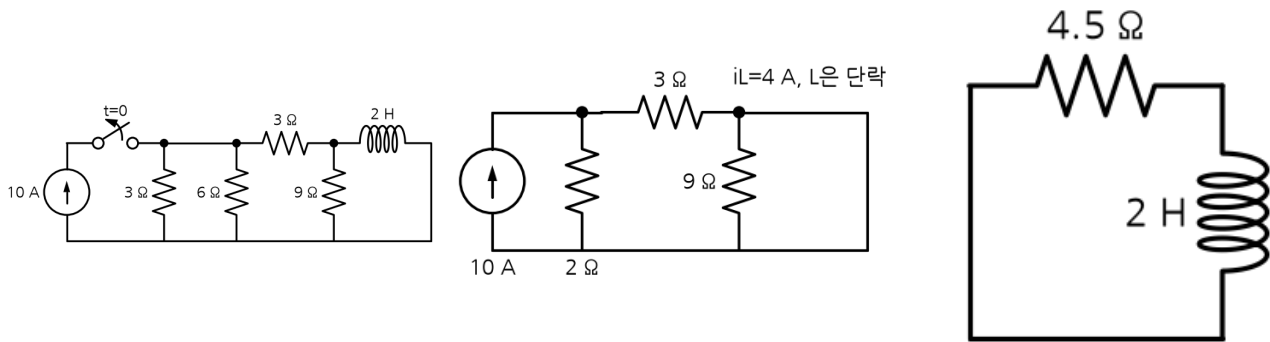$i(t) = 3.679 e^{-500(t - 0.001)} \text{ A}$. 9/30 판서는 지수를 $-500t$ 로만 적었다. $t = 1 \text{ ms}$ 를 그 식에 넣으면 3.679 A가 되지 않으므로 시간 원점을 1 ms로 옮긴다.



원래. $t=0$ 에 스위치가 열려 10 A가 떨어진다. $t < 0$. L 단락. $3 \parallel 6 = 2 \Omega$, 직렬 3Ω , $i_L = 4 \text{ A}$. $t > 0$. 전원 없음. 4.5Ω 과 2 H .

예제 · 2022년 칠판의 인덕터 전류

$t < 0$ 에서는 인덕터를 단락으로 바꾼다. $3 \Omega \parallel 6 \Omega = 2 \Omega$ 이고, 인덕터 가지의 3Ω 과 나누면 $i_L(0) = 10 \times 2 / (2 + 3) = 4 \text{ A}$. 9Ω 은 단락에 가려 빠진다.

$t > 0$ 에서는 스위치가 열려 전류원이 없다. 칠판은 남은 저항을 $9 \Omega \parallel 9 \Omega = 4.5 \Omega$ 으로 묶어 $\tau = 2 / 4.5 = 4/9 \text{ s}$ 로 적었다.
 $i_L(t) = 4 e^{- (9/4) t} \text{ A}$.


세부 · 무전원 RC에서 저항이 소모하는 에너지 (필기)

$v_C = V_o e^{-t/(RC)}$ 이면 저항 전류는 $i_R = (V_o/R) e^{-t/(RC)}$.


전력 $p = (V_o^2/R) e^{-2t/(RC)}$.

0부터 t 까지 소모 에너지는 $\int p \, dt = (1/2) C V_o^2 (1 - e^{-2t/(RC)})$.

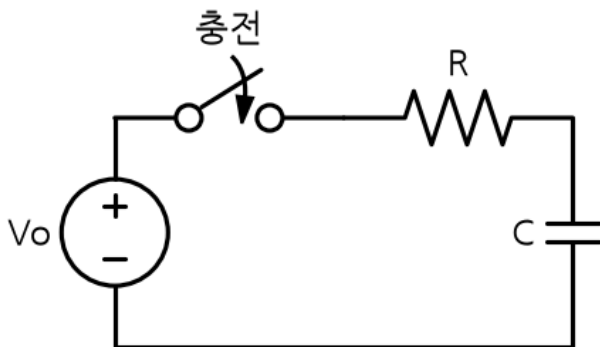$t \rightarrow \infty$ 이면 커패시터에 있던 $\frac{1}{2} C V_o^2$ 가 저항에 모두 소모된다.




충전. 스위치가 전원 쪽이면 V_o 가 C를 채운다.

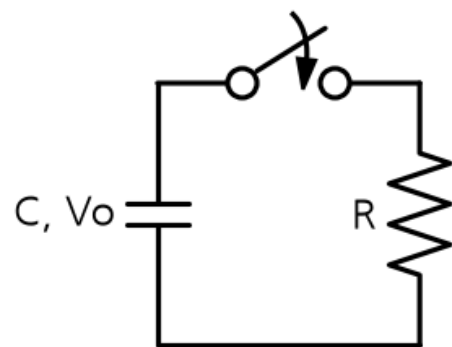

방전. 전원은 빠지고 C와 R만 남는다.

수업에서 푼 RC 방전

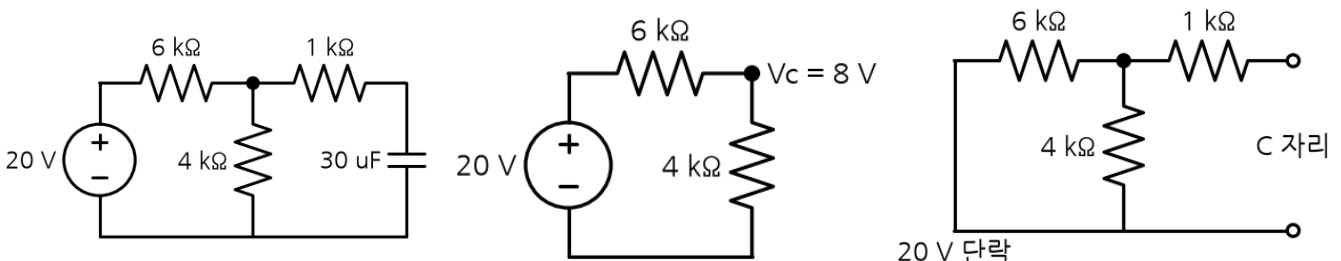이상화 교수 자료의 문제는 필기에 LSH와 쪽수가 적혀 있다. 쪽수는 교수 자료 기준이다. 소자 종류와 단위는 확인된 것만 반영했다.



원래. 20 V, 6 kΩ, 4 kΩ, 1 kΩ, 30 μF.

C를 개방. 1 kΩ 가지는 빠지고 $V_c = 8 \text{ V}$.


전압원을 단락. C 쪽에서 본 $R_{th} = 3.4 \text{ k}\Omega$.

예제 · LSH Ex 6-7. $C = 30 \mu F$


9/30 판서는 LSH p.295, 20 V, 직렬 6 k Ω , 세로 4 k Ω , 오른쪽 1 k Ω 과 30 μF 다.

(a) 커패시터를 개방하면 1 k Ω 가지에 전류가 없고, $V_c = 20 \times 4/(6+4) = 8$ V.

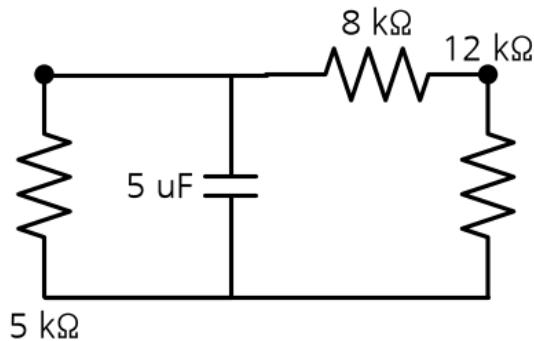(b) 커패시터에서 본 등가저항은 질문까지만 적혀 있고 숫자는 판에 없다. 전압원을 단락하면 $R_{th} = 1 \text{ k}\Omega + (4 \text{ k}\Omega \parallel 6 \text{ k}\Omega) = 3.4 \text{ k}\Omega$.



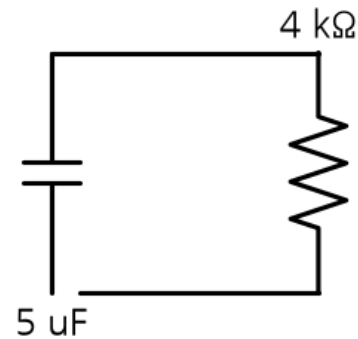5 $\mu F \parallel 5 \text{ k}\Omega$, 그리고 8 k Ω 과 12 k Ω 의 직렬.



τ 를 위해 다시 그림. 5 k $\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega$.

예제 · LSH Ex 6-9. 강의는 $C = 5 \mu F$

9/30 판서는 5 k Ω 과 병렬인 커패시터를 5 μF 로 적고, 10^{-6} 으로 계산했다.


$V_c(0) = 12$ V. 커패시터에서 본 등가저항은 $5 \text{ k}\Omega \parallel (8 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega) = 5 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega$.

$\tau = 4 \text{ k}\Omega \times 5 \mu F = 20 \text{ ms}$. $1/\tau = 50$.

$V_c(t) = 12 e^{-50t}$ V.

8 k Ω 과 12 k Ω 이 직렬인 가지의 전류는 $i(t) = V_c / 20 \text{ k}\Omega = 0.6 e^{-50t}$ mA.

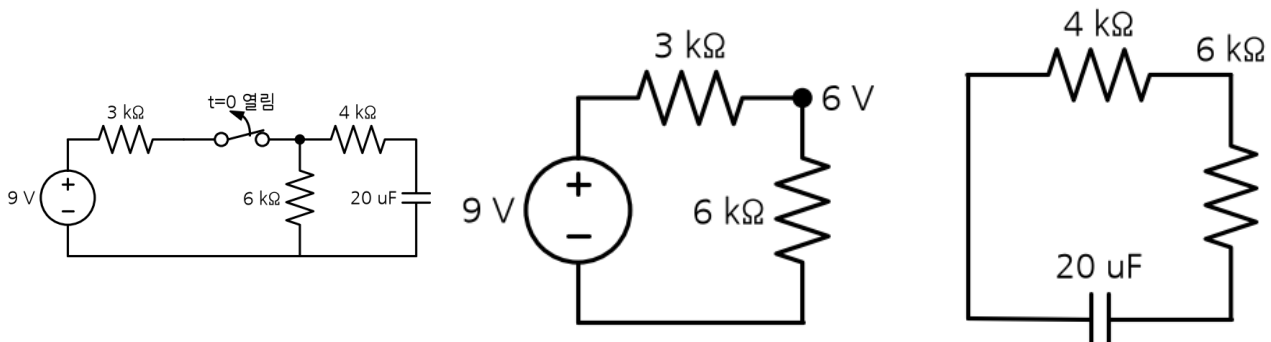12 k Ω 에 걸리는 전압은 $v_1(t) = 7.2 e^{-50t}$ V.



원래. $t=0$ 에 스위치가 열린다. 소자는 커패시터. $t < 0$, C 개방. 3 k Ω 과 6 k Ω 만 남아 $V_c = 6$ V. $t > 0$. 4 k Ω 과 6 k Ω 만 직렬.

예제 · LSH Ex 6-10. $C = 20 \mu F$


10/6 강의는 9 V, 3 k Ω , $t = 0$ 에 스위치가 열리고, 남은 저항은 6 k Ω 과 4 k Ω , 커패시터는 20 μF 로 적었다.

$t < 0$ 에서 커패시터는 개방이다. 3 k Ω 과 6 k Ω 분배로 $V_c(0) = 6$ V.

$t > 0$ 의 방전 저항은 $4 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega = 10 \text{ k}\Omega$. $\tau = 10 \text{ k}\Omega \times 20 \mu F = 0.2 \text{ s}$.

$V_c(t) = 6 e^{-5t}$ V. 직렬 전류 $i(t) = 0.6 e^{-5t}$ mA.

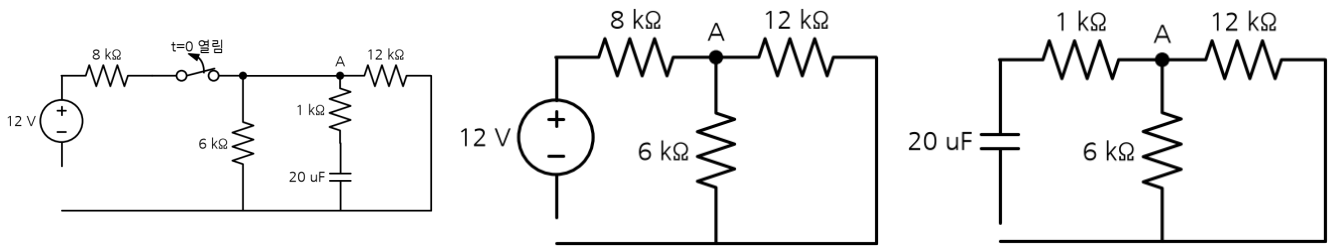6 k Ω 의 전력은 $i^2 \times 6 \text{ k}\Omega = 2.16 e^{-10t}$ mW. 커패시터 전력 $v \cdot i$ 는 $3.6 e^{-10t}$ mW로 다르다.



원래, 12 V, 8 kΩ, t=0 스위치, 6 kΩ, 1 kΩ과 t<0에 C를 개방. 1 kΩ 가지는 빠지고 6 kΩ // 12 kΩ. t>0에 필기가 다시 그런 방전. 전원과 8 kΩ은 없다.

예제 · LSH 연습 6-4. 강의는 C = 20 μF

10/6 판서는 커패시터를 20 μF로 두고 10^{-6} 으로 계산했다. 인덕터 20 mH는 그 자리의 소자와 다르다.

t < 0. 커패시터를 개방하면 1 kΩ 가지는 빠진다. 6 kΩ // 12 kΩ = 4 kΩ.


$V_{AB}(0^-) = 12 \times 4 \text{ k}\Omega / (8 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega) = 4 \text{ V}$. 1 kΩ에는 전류가 없으므로 이 값이 $V_C(0)$ 다.

t > 0. 스위치가 열려 전원과 8 kΩ은 빠진다. $R_{eq} = 1 \text{ k}\Omega + (6 \text{ k}\Omega // 12 \text{ k}\Omega) = 5 \text{ k}\Omega$.

$\tau = 5 \text{ k}\Omega \times 20 \mu\text{F} = 0.1 \text{ s}$. $V_C(t) = 4 e^{-10t} \text{ V}$.

저항 전압은 스위치 순간에 될 수 있다. $V_{AB}(0^+) = 3.2 \text{ V}$, $V_{AB}(t) = 4 e^{-10t} \times 4/5 = 3.2 e^{-10t} \text{ V}$.

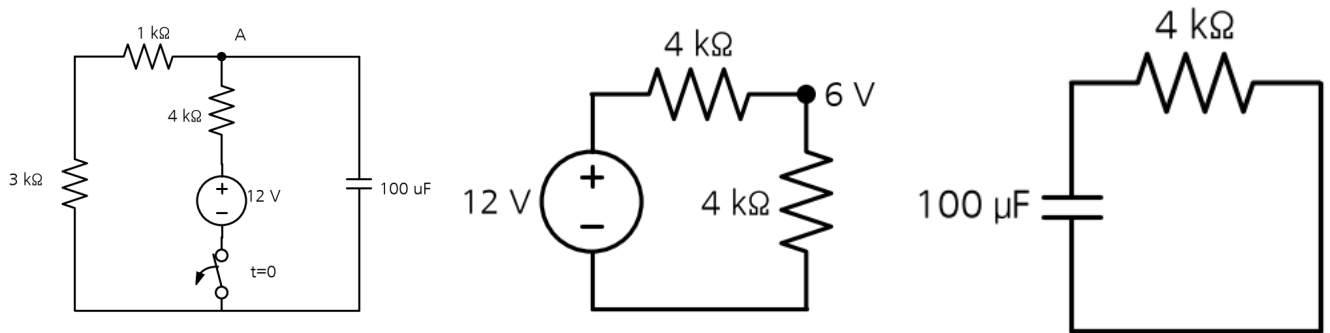12 kΩ 전류 $i(t) = 3.2 e^{-10t} / 12 \text{ k}\Omega = 0.267 e^{-10t} \text{ mA}$.



원회로. 3 kΩ, 1 kΩ, 4 kΩ, 12 V, t=0 스위치, t<0, C 개방. 4 kΩ 분배로 6 V. 100 μF.

t>0 방전. 커패시터와 4 kΩ만.

예제 · LSH Ex 6-11. C = 100 μF

10/6 원회로는 왼쪽 3 kΩ, 위 1 kΩ, 가운데 4 kΩ 아래 12 V와 t = 0 스위치, 오른쪽 100 μF 다.

1 kΩ + 3 kΩ = 4 kΩ 이라, t < 0 등가는 4 kΩ 두 개의 분배다. $V_C(0) = 12 \times 4 / (4+4) = 6 \text{ V}$.

t > 0 에 스위치가 열리면 12 V와 그 4 kΩ이 빠진다. 남은 저항은 1 kΩ + 3 kΩ = 4 kΩ.

$\tau = 4 \text{ k}\Omega \times 100 \mu\text{F} = 0.4 \text{ s}$. $V_C(t) = 6 e^{-2.5t} \text{ V}$. 판서는 지수 -2.5t 를 쓰는 중에 화면이 넘어갔다.

혼동하기 쉬운 것

과도응답과 무전원응답을 같은 말로 쓰지 않는다. 완전응답은 과도+정상상태이기도 하고, 무상태+무전원이기도 하다.

최종값을 구할 때 전원을 단락하지 않는다. 단락·개방하는 것은 저장소자다. 전원을 죽이는 것은 τ와 무전원응답이다.

τ의 R은 회로에 그려진 저항 하나가 아니다. 상태소자 양단에서 본 등가저항이다.

mF는 10^{-3} F , μF는 10^{-6} F 다. Ex 6-9 판서는 5 μF와 10^{-6} 을 같이 써서 $\tau = 20 \text{ ms}$ 다.

인덕터 문제에서 전압의 좌극한·우극한을 전류 대신 초기값으로 쓰지 않는다.

5. 정현파의 정상상태

교재 10장. 필기 9/15, Floyd 10.4.3 임피던스와 어드미턴스.

주요 · 이 장에서 새로 계산하는 것

교류 입력의 완전응답도 과도응답과 정상상태응답의 합이다.

과도응답은 우변을 0으로 둔 등차해이므로, 입력이 직류인지 교류인지와 상관이 없다.

입력이 바뀔 때 달라지는 것은 정상상태뿐이다. 이 장은 그 정상상태가 정현파일 때만 다룬다.

9장까지의 DC 정상상태는 상수였다. 정현파 입력의 정상상태는 입력과 같은 주파수의 정현파다.

정현파

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$$

V_m 크기, $\omega = 2\pi f$ 각주파수, θ 위상각, $T = 1/f$ 주기

세부 · 교재에 적합한 주파수 예

220 V 교류전원의 주파수는 60 Hz다. 한 주기는 $1/60$ s 이고, 1초에 같은 파형이 60번 반복된다.

가청주파수는 16 Hz에서 20,000 Hz다. 높은 소리 신호가 더 높은 주파수다.

원거리로 보내려고 신호의 주파수를 높여 고주파 정현파로 바꾸는 것을 변조라고 한다. 교재 참고 10-1의 설명이다.

입력이 $A \cos(\omega t + \theta)$ 이면 정상상태도 위상만 다른 $\cos$

입력이 $A \sin(\omega t + \theta)$ 이면 정상상태도 위상만 다른 $\sin$

페이저

주요 · 시간함수를 복소수 하나의 크기와 각으로

$v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$ 의 페이저는 $V = V_m \angle \theta$.

대문자가 페이저다. 같은 양은 $V_m e^{j\theta} = V_m (\cos \theta + j \sin \theta)$ 로도 쓴다.

시간 영역으로 되돌릴 때는 원래 쓰던 $\sin$ 또는 $\cos$ 와, 원래의 ω 를 다시 붙인다.

예제 · 예제 10-3, 10-4 같은 주파수의 합

$v_1 = 5 \sin 5t$, $v_2 = 5\sqrt{2} \sin(5t + 45^\circ)$. 둘 다 $\omega = 5$ 다.

시간 영역으로 전개하면 $v_3 = 10 \sin 5t + 5 \cos 5t = 11.18 \sin(5t + 26.6^\circ)$.

예제 10-4는 같은 합을 페이저로 한다. $5 \angle 0^\circ + 5\sqrt{2} \angle 45^\circ = 10 + j5 = 11.18 \angle 26.6^\circ$.

$\sin$ 으로 되돌리면 $11.18 \sin(5t + 26.6^\circ)$. 예제 10-3과 같다.

페이저 회로와 임피던스

시간 영역의 RLC를 페이저로 바꾸면, 커패시터·인덕터 때문에 생기던 미분방정식을 저항회로와 같은 대수방정식으로 푼다. KVL과 KCL의 말은 같다. 대상만 페이저 전압과 페이저 전류다. 한 폐루프의 페이저 전압의 대수합은 0이고, 한 노드의 페이저 전류의 대수합은 0이다.

확장된 옴의 법칙 $V = ZI$

저항 $Z_R = R$, $Y_R = 1/R = G$

인덕터 $Z_L = j\omega L$, $Y_L = 1/(j\omega L)$


커패시터 $Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$, $Y_C = j\omega C$

V/I 를 임피던스 Z 라 하고, 단위는 Ω 인 복소수다. 임피던스의 역수를 어드미턴스 Y 라 하고, 단위는 S 다. 직렬은 저항 직렬처럼 Z 를 더한다. 병렬은 어드미턴스를 더한다. 직병렬이 섞이면 저항회로와 같은 순서로 묶는다.

$$\text{직렬 } Z_T = Z_1 + Z_2 + Z_3$$

$$\text{병렬 } Y_T = Y_1 + Y_2 + Y_3$$


$$\text{극형식 } Z = |Z| \angle \theta, \theta = \tan^{-1}(\text{허수부} / \text{실수부})$$

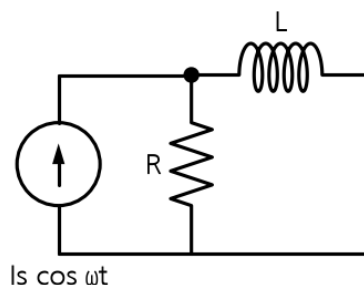


예제 10-1. $I_s \cos \omega t$, R 과 L 의 병렬.

예제 · 예제 10-1 정상상태도 같은 주파수

전류원 $i_s = I_s \cos \omega t$ 가 R, L 과 병렬이다. 인덕터 전류의 정상상태도 같은 ω 의 코사인으로 둔다.
교재 식 (10.7). $i_L(t) = [R I_s / \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}] \cos(\omega t + \tan^{-1}(\omega L/R))$.

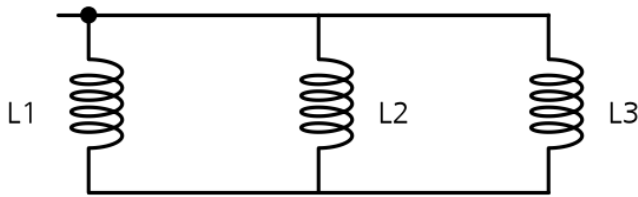



예제 10-5. L1, L2, L3 병렬.

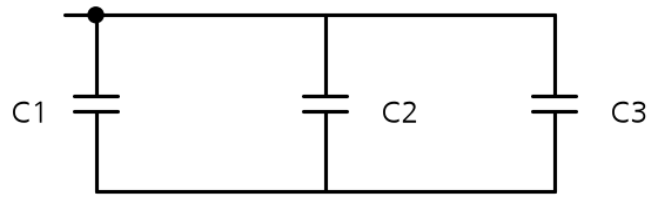

C1, C2, C3 병렬.

예제 · 예제 10-5 병렬 L, 병렬 C의 임피던스

$1/L_p = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3$. 페이저에서 $Z_L = j\omega L_p$.
 $C_p = C_1 + C_2 + C_3$. $Z_C = 1/(j\omega C_p)$.

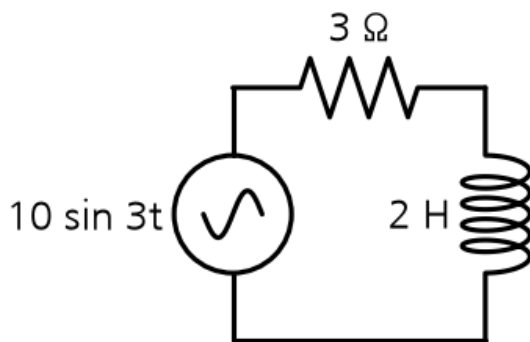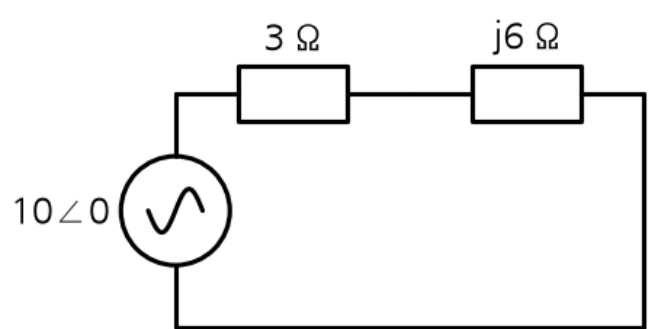예제 10-2. $10 \sin 3t$, 3 Ω , 2 H.페이저. 3 Ω 과 $j6 \Omega$.**예제 · 예제 10-2 직렬 RL의 정상상태**

$\omega = 3$ 이므로 $Z_L = j\omega L = j6 \Omega$. $Z = 3 + j6 \Omega$.
크기 $\sqrt{3^2 + 6^2} = 6.708 \Omega$, 각 $\tan^{-1}(6/3) = 63.43^\circ$.
전류는 전압보다 이 각만큼 뒤진다. $i(t) = 1.49 \sin(3t - 63.43^\circ)$ A.

주요 · 전압과 전류 중 무엇이 90° 앞서는가

인덕터는 $V = j\omega L I$ 이므로 전압이 전류보다 90° 앞선다.
커패시터는 $I = j\omega C V$ 이므로 전류가 전압보다 90° 앞선다.
교재 암기. ELI the ICE man. L에서는 전압이 전류보다 앞이고, C에서는 전류가 전압보다 앞이다.

세부 · Floyd 수업에서 쓴 리액턴스

임피던스 $Z = V/I = R + jX$. X는 용량성 리액턴스 X_C 또는 유도성 리액턴스 X_L 이다.
어드미턴스 $Y = 1/Z = G + jB$. G는 컨덕턴스, B는 서셉턴스다.
 $X_L = 2\pi f L$, $X_C = 1/(2\pi f C)$.
Z를 실수부와 허수부로 쓴 뒤 크기와 각으로 바꾼다. $\omega = 0$ 인 DC에서는 $Z_L = 0$ 이라 인덕터는 단락, Z_C 는 무한대라 커패시터는 개방이다. 8장의 DC 정상상태와 같은 사실이다.

세부 · 강의 2주차의 공진

직렬 RLC에서 $X_C = X_L$ 이면 허수부가 사라진다. $Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$ 의 허수항이 0이다.
그때의 주파수 $f = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$.
같은 주 앞쪽 판서에 $R + j(X_C - X_L)$ 로 읽히는 줄이 있었으나, 정리본은 그 줄을 불명확으로 남겼다. 뒤의 판서와 Ex 12-9는 $Z_L = jX_L$, $Z_C = -jX_C$, $Z = R + jX_L - jX_C$ 를 쓴다.



세부 · 교재가 페이지로 되돌린 적분기 (예제 10-6)

시간영역 반전 적분기. $v_{out}(t) = -1/(R_1 C_2) \int v_{in} dt$.

$v_{in} = V_m \cos \omega t$ 이면, 페이지로 $V_{out}/V_{in} = -1/(j\omega R_1 C_2)$.

$-1/j$ 가 $+90^\circ$ 이므로 크기는 $1/(\omega R_1 C_2)$, 위상은 $+90^\circ$.

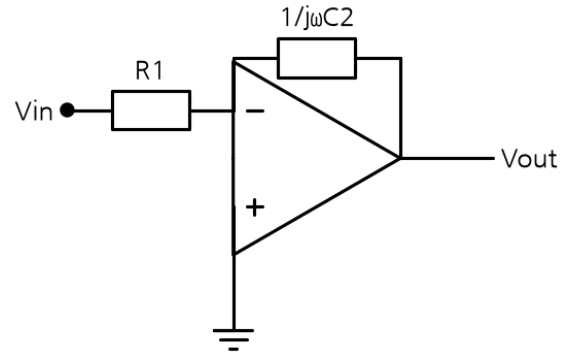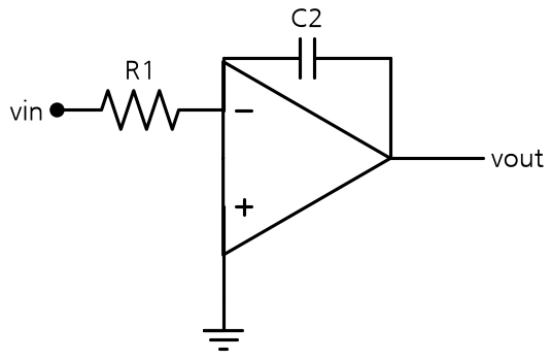
시간함수로 되돌리면 $v_{out}(t) = -(V_m / (R_1 C_2 \omega)) \sin(\omega t)$.




시간 영역. R_1 과 궤환 C_2 .

페이지. 궤환은 $1/(j\omega C_2)$.


페이지로 바꾼 뒤에는 저항회로에서 쓰던 노드해석, 중첩, 테브난, 전압분배를 그대로 쓴다. 부유 전압원이 있으면 슈퍼노드도 같다. 구한 페이지를 원래의 $\sin$ 또는 $\cos$ 로 되돌리면 시간함수다.

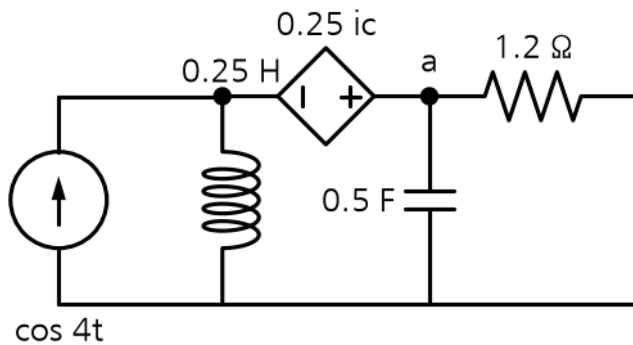

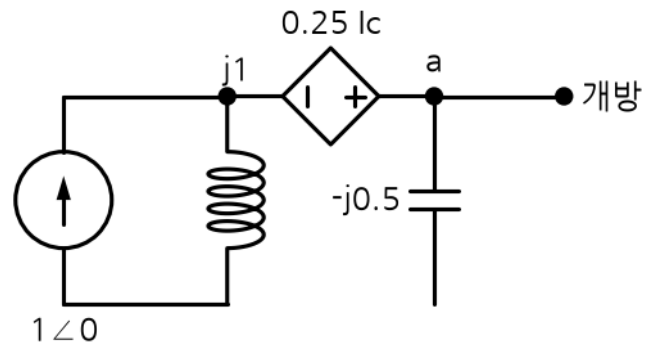
예제 10-7. $\cos 4t$, 0.25 H , $0.25 i_c$, 0.5 F , 1.2Ω .



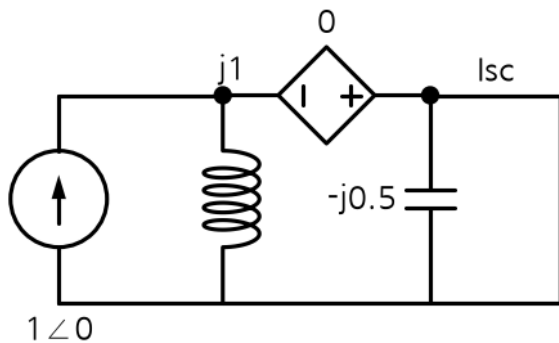페이지. 부하는 떼고 V_{oc} . $Z_L = j1$, $Z_C = -j0.5$.



출력 단락. $i_c = 0$ 이라 종속전원은 0. $I_{sc} = 1 \angle 0$.

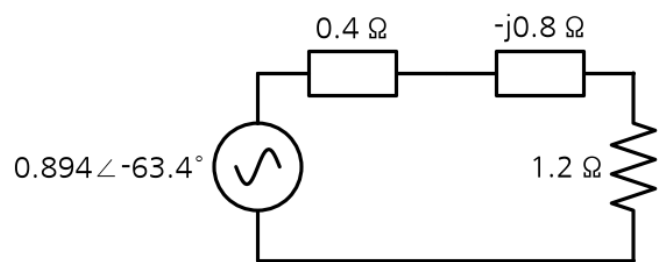

테브난에 1.2Ω 을 다시 단 회로.

예제 · 예제 10-7 페이지에서 테브난

$i = \cos 4t$ 이므로 $\omega = 4$, 전원 페이지는 $1 \angle 0$. $Z_L = j\omega L = j1 \Omega$, $Z_C = -j0.5 \Omega$.

부하를 떼고 슈퍼노드로 개방전압을 구하면 $V_{oc} = 0.894 \angle -63.43^\circ$.


출력을 단락하면 커패시터 전압이 0이라 $i_c = 0$. 종속전원 $0.25 i_c$ 도 0이 되고, 단락 전류 $I_{sc} = 1 \angle 0$.

$Z_{th} = V_{oc}/I_{sc} = 0.894 \angle -63.43^\circ = 0.4 - j0.8 \Omega$. 실수부는 $R_{th} = 0.4 \Omega$, 허수부에서 $C = 0.3125 \text{ F}$.

$R_L = 1.2 \Omega$ 을 붙이면 $V_{RL} = 0.6 \angle -36.87^\circ$. $v_{RL}(t) = 0.6 \cos(4t - 36.87^\circ) \text{ V}$.

수업에서 계산이 끝난 임피던스

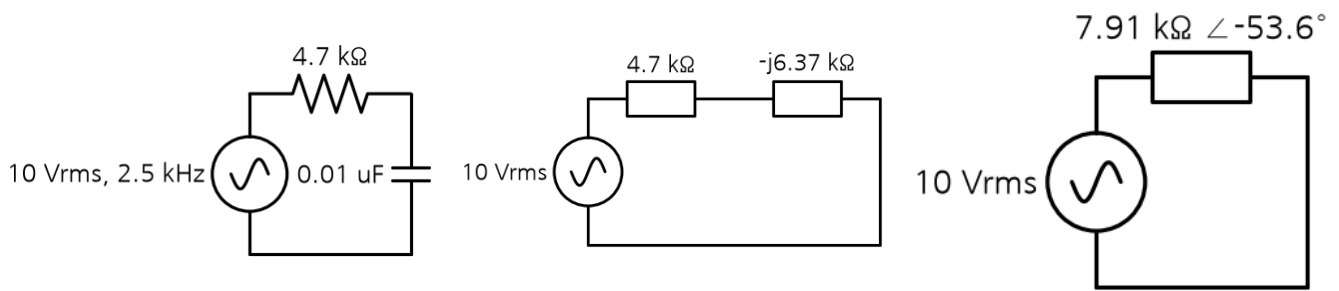시간 영역의 R, L, C를 페이저로 바꾸면 저항 상자 R, jX_L , $-jX_C$ 가 된다. 그 상자를 더해 임피던스 하나처럼 보면 저항 회로와 같은 나뉠셈이 된다.



시간 영역. 10 Vrms, 2.5 kHz, 4.7 kΩ, 0.01 μF. 페이저. 4.7 kΩ과 $-j6.37$ kΩ.


크기 7.91 kΩ, 각 -53.6° .

예제 · Ex 12-3

강의 판서는 10 Vrms, 2.5 kHz, $R = 4.7$ kΩ, $C = 0.01$ μF 다.

$X_C = 1/(2\pi fC) = 6.37$ kΩ. $Z = 4.7 - j6.37$ kΩ.

크기 7.91 kΩ, 각 -53.6° . 용량성이라 작은 음이다.

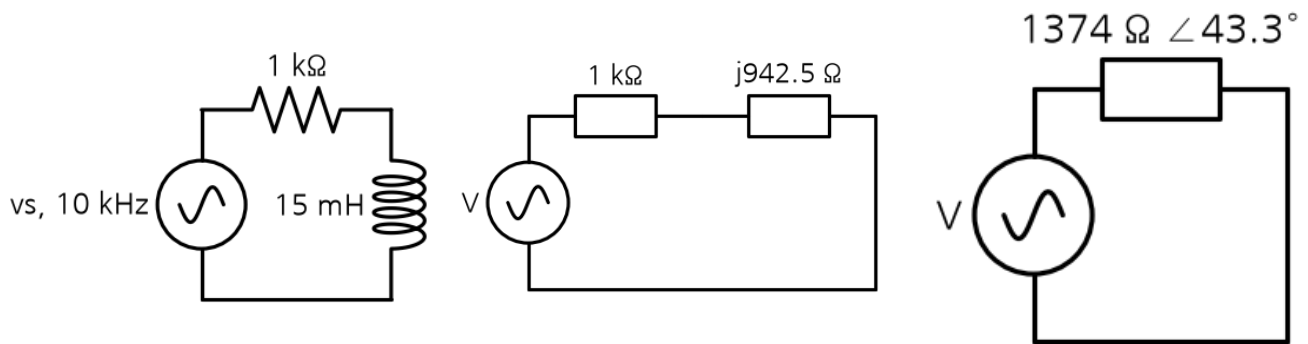

시간 영역. 10 kHz, 1 kΩ, 15 mH.

페이저. 1 kΩ과 $j942.5$ Ω.


$Z = 1374 \Omega \angle 43.3^\circ$.

예제 · Ex 12-4 직렬 RL

10 kHz, $R = 1$ kΩ, $L = 15$ mH.

$X_L = 2\pi fL = 942.5$ Ω.

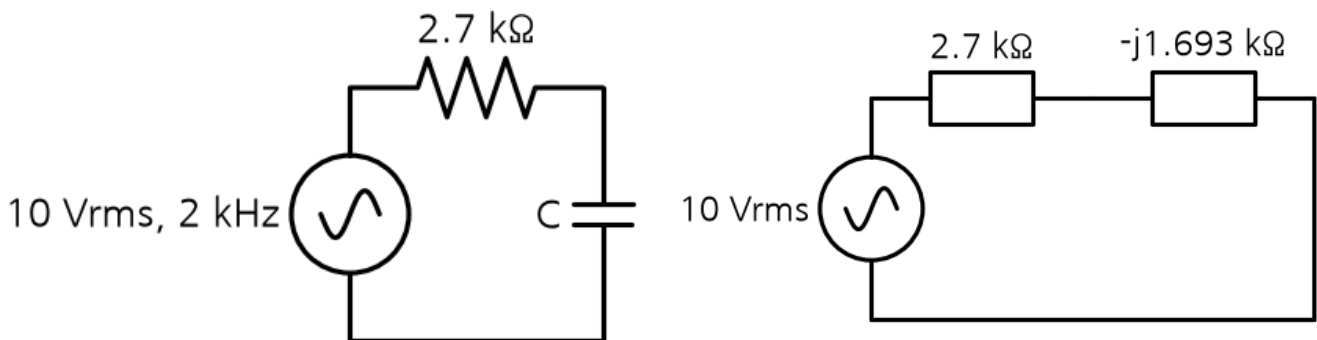$Z = 1000 + j942.5 = 1374.2 \Omega \angle 43.3^\circ$.



시간 영역. 10 Vrms, 2 kHz, 2.7 kΩ과 C.

페이저. 2.7 kΩ과 $-j1.693$ kΩ. 전류는 하나.

예제 · Ex 12-5 직렬 RC

$V_s = 10 \text{ Vrms}$, $f = 2 \text{ kHz}$. 필기에 적합한 값은 $R = 2.7 \text{ k}\Omega$, $X_c = 1.693 \text{ k}\Omega$.


$Z = 2.7 - j1.693 \text{ k}\Omega = 3.18 \text{ k}\Omega \angle -32.1^\circ$.

직렬이므로 저항 전류, 커패시터 전류, 전체 전류가 같다.

$I = 10 \text{ V} / 3.18 \text{ k}\Omega = 3.14 \text{ mA} \angle 32.1^\circ$.

$V_R = I R = 8.49 \text{ V} \angle 32.1^\circ$.


$V_C = I X_c = 5.32 \text{ V} \angle -57.9^\circ$.

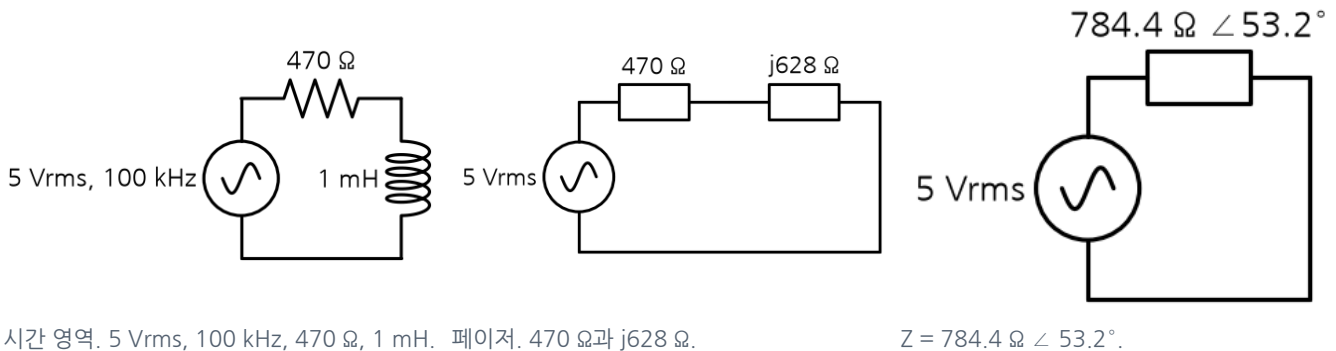**예제 · Ex 12-7 직렬 RL**

5 Vrms, 100 kHz, $R = 470 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$.

$X_L = 2\pi fL = 628 \Omega$.

$Z = 470 + j628 = 784.4 \Omega \angle 53.2^\circ$. 강의는 π 를 3.14로 넣어 628 Ω 을 만들었다.

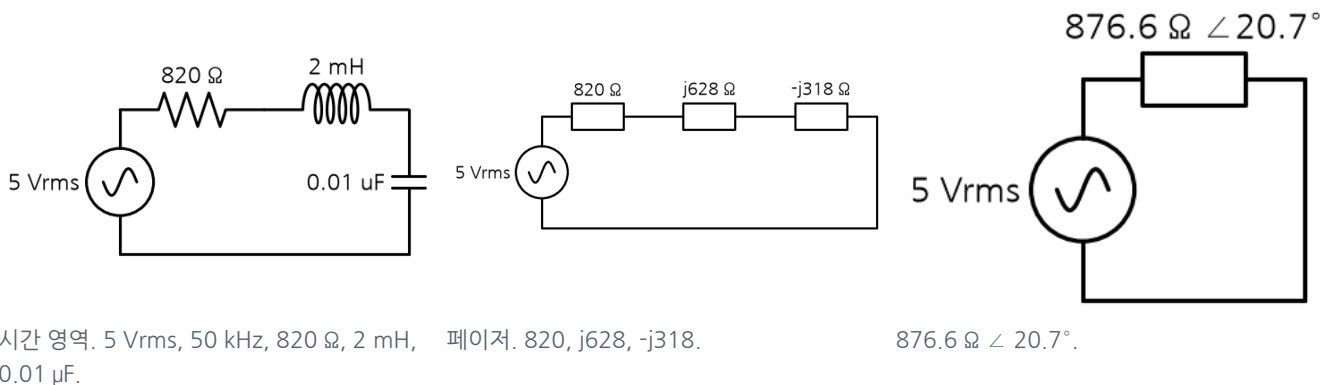**예제 · Ex 12-9 직렬 RLC**

강의는 5 Vrms, 50 kHz, $R = 820 \Omega$, $L = 2 \text{ mH}$, $C = 0.01 \mu\text{F}$ 로 적었다.

$X_L = 628 \Omega$, $X_c = 318.3 \Omega$. $Z = 820 + j(628 - 318) = 820 + j310$.

크기 876.6 Ω , 각 20.71° . $I = 5 / 876.6 = 5.704 \text{ mA}$.

전류 각은 임피던스 각의 반대다.

혼동하기 쉬운 것

페이저의 각은 그 주파수에서의 위상이다. ω 는 페이저 안에 들어 있지 않고, 시간함수로 돌아갈 때 다시 붙인다.

sin으로 준 문제를 cos로, cos로 준 문제를 sin으로 되돌리지 않는다.

인덕터 임피던스의 허수부는 양, 커패시터 임피던스의 허수부는 음이다. 각의 부호가 여기서 갈린다.

직렬은 Z를 더하고 병렬은 Y를 더한다. 병렬 회로의 Z를 통째로 더하지 않는다.

ELI와 ICE를 바꾸면 위상각 부호가 반대가 된다. L은 전압이 앞이고, C는 전류가 앞이다.

6. 시험 전에 식만 다시 보기

이상 연산증폭기 $i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_-$

반전 $v_o/v_i = -R_2/R_1$, 비반전 $v_o/v_i = 1 + R_2/R_1$, 추종기 $v_o = v_i$

반전 합산 $v_{out} = -R_f (v_1/R_1 + v_2/R_2 + v_3/R_3)$

비반전 합산 (9/22) 입력 R 세 개, 양단자 접지 R, 게환 $3R$. $v_o = V_a + V_b + V_c$

커패시터 $i = C dv/dt$, 에너지 $\frac{1}{2}Cv^2$, DC 개방, 전압 연속

인덕터 $v = L di/dt$, 에너지 $\frac{1}{2}Li^2$, DC 단락, 전류 연속

L 직렬은 합, L 병렬은 역수합. C는 그 반대.

$\tau(RL) = L/R$, $\tau(RC) = RC$

$x(t) = x(\infty) + (x(t_0) - x(\infty)) e^{-(t-t_0)/\tau}$

무전원 $x(t) = x(t_0) e^{-(t-t_0)/\tau}$

완전 = 과도 + 정상 = 무상태 + 무전원, 과도 $\neq$ 무전원

$v = V_m \sin(\omega t + \theta) \leftrightarrow V = V_m \angle \theta$

$Z_L = j\omega L$, $Z_C = -j/(\omega C)$, 직렬은 Z 합, 병렬은 Y 합

L : 전압이 90° 앞섬. C : 전류가 90° 앞섬.

공진 $X_C = X_L$, $f = 1/(2\pi \sqrt{LC})$. Z의 허수항은 0.

1τ 63%, 2τ 86%, 3τ 95%, 4τ 98%, 5τ 99%.

7. 연습문제와 기출을 계산한 답

교재 6·7·8·10장 맨 끝 연습문제와 기출은 올린 페이지에 풀이가 없다. 회로를 잘라 다시 읽고, 이상 연산증폭기·상태변수·페이저로 계산했다. 그림 판독이 답을 가를 수 있는 문항은 답 끝에 다시 보라고 적었다.

6장 연산증폭기

세부·연습 6.1

0.2 mA 전류원(화살표 위)의 위쪽이 반전 입력(-, 위)과 10 kΩ 게환의 왼쪽이고, 7 V의 +가 비반전 입력(아래)에, -와 전류원 아래 쪽은 접지이며, 출력에서 20 kΩ이 접지로 내려가고 i는 그 저항을 따라 아래 방향이다. v는 전류원 전압으로 위가 +.

답. $v=7$ V, $i=0.25$ mA.

세부·연습 6.2

v_1, v_2, v_3 가 각각 R_1, R_2, R_3 를 거쳐 반전 입력에서 만나고, R_f 가 출력에서 그 노드로 돌아오며, 비반전 입력은 접지인 반전 가산기이다.

답. $R_1=(100)/(3)$ kΩ, $R_2=(200)/(3)$ kΩ, $R_3=50$ kΩ.

세부·연습 6.3

9 V의 -가 위, +가 접지라 소스 위 단자는 -9 V이고, 그 노드에서 4 kΩ-노드 a-2 kΩ-접지이다. 노드 a는 비반전 입력(+), 출력 b는 반전 입력에 직접 묶인 전압 플로어이며, b에서 4 kΩ 다음 2 kΩ 접지 분압의 아래 2 kΩ 양단이 v_o (+가 위)이다.

답. $v_o=-1$ V.

세부·연습 6.4

10 V의 -가 위, +가 접지라 노드 a는 -10 V. 20 kΩ이 a-b, 30 kΩ이 b-접지이고 b는 왼쪽 연산증폭기의 비반전 입력이다. 반전 입력은 노드 c, 출력은 f. 10 kΩ이 c-d, 5 kΩ이 d-f, 20 kΩ이 d-e, 15 kΩ이 f-g, 45 kΩ이 g-접지. 오른쪽 연산증폭기는 출력이 반전 입력(노드 e)에 묶인 플로어이고 비반전 입력은 g이며, 40 kΩ은 e-접지(부하일 뿐 전압에는 영향 없음).

답. $v_a = -10$ V $v_b = -6$ V $v_c = -6$ V $v_d = -6$ V $v_e = -(90)/(19)$ V ≈ -4.737 V $v_f = -(120)/(19)$ V ≈ -6.316 V $v_g = -(90)/(19)$ V

세부·연습 6.5

1.32 V의 -가 위, +가 접지라 위 단자는 -1.32 V이고, 그 단자가 위쪽 연산증폭기의 비반전 입력(+가 위에 있음)에 연결된다. 위쪽 연산증폭기의 반전 입력은 2.2 kΩ(접지)과 6.8 kΩ의 접속점이다. 6.8 kΩ의 다른 끝은 아래쪽 연산증폭기 출력이다. 아래쪽은 +가 접지, 27 kΩ이 출력에서 반전 입력으로 부귀환, 20 kΩ이 그 출력과 v_x 사이이며, 위쪽 연산증폭기 출력이 v_x 의 + 단자이다. i_a 화살표는 6.8 kΩ 쪽에서 보아 왼쪽(접속점 쪽)이다.

답. $i_a=-0.6$ mA, $v_x=4$ V. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 연습 6.6

v_1 - R_1 , v_2 - R_2 가 반전 입력에서 만나고 R_f 가 출력에서 그 노드로 귀환한다. v_3 - R_1' , v_4 - R_2' 가 비반전 입력에서 만나고 R_f' 는 그 노드에서 접지로 간다.

답. (a) $v_+ = (y/R_1' + z/R_2') / (1/R_1' + 1/R_2' + 1/R_f')$, $v_{out} = -(R_f/R_1)w - (R_f/R_2)x + v_+ (1 + R_f/R_1 + R_f/R_2)$. (b) $v_{out} = 10$ V.

세부 · 연습 6.7

연습 6.6과 같다. R_f' 는 비반전 노드에서 접지이다. 목표

답. 양의 저항으로 실현 불가. (계수를 만족하는 $R_1, R_2, R_f, R_1', R_2', R_f'$ 는 없다.)

세부 · 연습 6.8

v_s 의 -가 위(노드 T), +가 아래(노드 B)라 $v_B = v_T + v_s$. R_4 는 T-접지, R_3 는 T-반전 입력, R_2 는 출력-반전 입력(부귀환), R_1 은 B-비반전 입력이다. 비반전 입력에는 R_1 말고 다른 가지가 없다. v_o 는 출력 대 접지.

답. $(v_o)/(v_s) = 1 + (R_2 + R_4)/(R_3)$ (R_1 에는 무관).

세부 · 연습 6.9

위쪽 연산증폭기는 v_1 이 11 k Ω 을 거쳐 비반전 입력으로 가고, 11 k Ω 이 출력에서 반전 입력으로만 돌아가는 플로어라 그 출력은 v_1 이다. 아래쪽은 v_2 가 17 k Ω 으로 반전 입력에 들어가고 귀환도 17 k Ω 이며, 비반전 입력은 19 k Ω 만으로 접지되어 $v_+ = 0$ 인 이득 -1 반전 증폭기라 그 출력은 $-v_2$ 이다. 두 출력은 각각 39 k Ω , 13 k Ω 으로 마지막 연산증폭기의 비반전 입력에서 만나고, 마지막 단은 출력이 반전 입력에 묶인 플로어이다.

답. $a = (1)/(4)$, $b = -(3)/(4)$. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 연습 6.10

그림 6-39는 v_1 이 R_1 으로 반전 입력, R_f 귀환, v_2 가 R_1' 으로 비반전 입력, 그 노드에서 R_f' 가 접지로 가는 뺄셈 증폭기이다. 비를 맞추면

답. 위 두 뺄셈 증폭기를 서로 교차 연결. 평형해 $x = -6.25$, $y = 17.5$.

세부 · 기출 6.1 (13년 국가직 7급)

왼쪽부터 접지-2 k Ω -노드 a-2 k Ω 접지, a-1 k Ω -노드 b, b에서 2 k Ω 이 +8 V로, b-1 k Ω -노드 c. c는 반전 입력이고 2 k Ω 이 c-접지, 2 k Ω 이 출력에서 c로 부귀환, 비반전 입력은 접지라 c는 가상접지.

답. -4 V, ③.

세부 · 기출 6.2 (12년 국가직 7급)

2 V는 +가 위, 아래가 접지라 위가 +2 V이고 12 k Ω 을 통해 반전 입력으로 간다. 1 V는 -가 위, +가 접지라 위가 -1 V이고 24 k Ω 을 통해 같은 반전 입력으로 간다. 비반전 입력은 접지, R은 출력에서 반전 입력으로의 귀환. $v_o = -6$ V.

답. 48 k Ω , ④.

세부 · 기출 6.3 (12년 국가직 7급)

v_s 의 +가 30 k Ω 을 거쳐 비반전 입력으로 가고, 10 k Ω 이 그 입력에서 접지이다. 반전 입력은 4 k Ω 으로 접지, 28 k Ω 이 출력에서 반전 입력으로 부귀환한다.

답. 비반전증폭기, $2v_s$, ④.

세부 · 기출 6.4 (11년 국가직 7급)

2 V의 -가 접지, +가 오른쪽이라 100 Ω 의 왼쪽은 +2 V이고, 100 Ω 은 반전 입력으로, 400 Ω 은 출력에서 반전 입력으로 부귀환한다. 아래쪽 1 mA 전류원(화살표 위)이 노드 x로 들어가고, 600 Ω 이 x-접지, 400 Ω 이 x-비반전 입력, 200 Ω 이 비반전 입력-접지이다.

답. -7.5 V, ①.

세부 · 기출 6.5 (10년 행정안전부 7급)

v_i 에서 2 k Ω 이 반전 입력으로, 5 k Ω 이 출력에서 반전 입력으로 귀환한다. 같은 v_i 에서 4 k Ω 이 비반전 입력으로, R이 비반전 입력에서 접지이다. $v_o=0$ 이 v_i 에 무관해야 한다. (보기 단위는 저항이므로 k Ω 으로 읽는다.)

답. 10 k Ω , ④.

세부 · 기출 6.6 (10년 행정안전부 7급)

v_i 의 +가 R₁을 거쳐 비반전 입력으로 가고 R₂가 그 입력에서 접지이다. 반전 입력은 R₃로 접지되고 R₄가 출력에서 반전 입력으로 부귀환한다. v_i 는 반전 입력에 직접 연결되지 않는다. 조건 R₁=R₃, R₂=R₄.

답. (R₂)/(R₁), ①.

세부 · 기출 6.7 (10년 행정안전부 7급)

3 V의 +가 위. 그 노드에서 2 k Ω 이 반전 입력으로, 5 k Ω 이 비반전 입력으로 가고, 10 k Ω 이 비반전 입력에서 접지, 8 k Ω 이 출력에서 반전 입력으로 부귀환, 4 k Ω 이 출력에서 접지이다. v_o 는 4 k Ω 양단(+가 위). i_o 는 연산증폭기 출력 핀에서 아래(부하 쪽) 방향이다.

답. $v_o=-2$ V, $i_o=-1$ mA, ①. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 기출 6.8 (10년 행정안전부 7급)

기출 6.4와 같은 그림이다. 2 V(+가 100 Ω 쪽), 100 Ω , 궤환 400 Ω , 1 mA(위), 600 Ω , 400 Ω , 200 Ω .

답. -7.5 V, ①.

세부 · 기출 6.9 (06년 43회 변리사)

왼쪽 연산증폭기는 v_{in} 이 비반전 입력, 반전 입력이 노드 v_1 , 출력이 v_2 이다. R₂가 v_1-v_2 , R₃=K₂ R₂가 v_1-v_{out} . 오른쪽 연산증폭기는 비반전 입력이 접지, R₁이 v_2 -반전 입력, R_F=K₁ R₁이 v_{out} -반전 입력이다.

답. (a) $v_{out}=(K_1(1+K_2))/(K_1-K_2)v_{in}$. (b) 저항비로 이득의 크기와 부호를 정하는 선형 증폭기. (c) 이득이 무한, 출력은 포화. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

7장 커패시터·인덕터**세부 · 7.1**

$L=10^{-3}$ H, $i_L(t)=0.1\sin(10^6 t)$ A

답. $v_L(t)=100\cos(10^6 t)$ V

세부 · 7.2

(a) $i=2$ A, $w=20$ J인 인덕터. (b) $v=500$ V, $w=20$ J인 커패시터.

답. (a) 10 H (b) 1.6×10^{-4} F (160 μ F)

세부 · 7.3

$q(t)=0.5 v_C^2(t)$, $v_C(t)=1+0.5\sin t$

답. (a) $i_C(t)=((2+\sin t)\cos t)/(4)$ A (b) $((2+\sin 1)^3)/(24)-(1)/(3) \approx 0.6226$ J

세부 · 7.4

그림 7-16. 전류원 i_s , 4 Ω , 10 mF가 병렬. $v(0)=-8$ V. v 는 커패시터 전압.

답. $0 \leq t \leq 1/2$: $v=32t-32/25-(168/25)\exp(-25t)$. $1/2 \leq t \leq 1$: $v=16-(32/25)\exp(-25(t-1/2))-(168/25)\exp(-25t)$. $t \geq 1$: $v=v(1)\exp(-25(t-1))$ V. 꼭짓값 $v(0)=-8$, $v(0.5) \approx 14.720$ V, $v(1) \approx 16.000$ V.

세부 · 7.5

$C=5$ μ F. 그림 7-17 (축 눈금을 확대해 확인).

답. (a) $v_o=0$: $0 \leq t \leq 1$ 에서 $0.2t$, $1 \leq t \leq 2$ 에서 $t^2/5-(4/5)t+4/5$, $t \geq 2$ 에서 0 (V) (b) $v_o=-5$: 위 식에 -5를 더함. $t \geq 2$ 에서 -5 V (c) $v_o=+5$: 위 식에 +5를 더함. $t \geq 2$ 에서 +5 V 파형은 각 경우 $t=0$ 의 v_o 에서 기울기 0.2 V/s로 $t=1$ 까지 올라가고, $t=1$ 2에서 위로 불록한 이차곡선으로 v_o 에 돌아온 뒤 수평.

세부 · 7.6

그림 7-18. $V_C(t) = \sin 2\pi t$, $C = 10^{-5} \text{ F}$. i 는 커패시터로 들어가는 방향(화살표 아래). t 의 단위는 s.
 답. $i(t) = 2\pi \times 10^{-5} \cos(2\pi t) \text{ A}$. (a) $2\pi \times 10^{-5} \text{ A}$ (b) 0 (c) $-2\pi \times 10^{-5} \text{ A}$

세부 · 7.7

그림 7-19. 전원 없는 400 Ω -30 mH 페루프. $t=0$ 저장 에너지 0.96 μJ . $t=300 \mu\text{s}$ 에서 $|i|$.
 답. $\exp(-4)125 \text{ A} \approx 0.1465 \text{ mA}$

세부 · 7.8

확대 확인. $q = -10^{-7} \exp(-10^5 t) \text{ C}$, $i = 12 \cos(1000t + \pi/6) \text{ A}$. 구간 $t = -5 \mu\text{s}$ 부터 $+5 \mu\text{s}$. $t = 10^{-5} \text{ s}$.
 답. 한 값으로 확정하지 않음. 전류식 평균은 $1200 \sqrt{3} \sin(0.005) \approx 10.392 \text{ A}$, 전하식 평균은 $\sinh(0.5)/50 \approx 0.01042 \text{ A}$.
 그림만으로 한 값으로 정하지 않음.

세부 · 7.9

$t = -\infty$ 부터 들어온 전하 q 가 모든 시각에 전류 i 의 50배(수식적). (a) $t = 10 \text{ s}$ 에서 $i = 4 \text{ A}$. (b) $t = -20 \text{ s}$ 에서 전체 전하 5 C.
 답. (a) $4 \exp((t-10)/50) \text{ A}$ (b) $0.1 \exp((t+20)/50) \text{ A}$

세부 · 7.10

인덕터 전압의 크기.
 답. (a) 0.6 V (b) $200 \exp(-10^4 t) \text{ V}$ (A로 가정) (c) 0.08 V 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 7.11

그림 7-20. $v_C(0^+) = 3 \text{ V}$, $C = 0.2 \text{ F}$, $R = 5 \Omega$.
 답. $0 < t < 1$: $v = 18 \exp(5t) \text{ V}$, $t \geq 1$: $v = 3e^5 \text{ V}$. $w(0.2) = 0.9e^2 \text{ J}$, $w(0.8) = 0.9e^8 \text{ J}$.

세부 · 7.12

그림 7-21. 전류원-C-L 직렬. $C = 1000 \text{ pF} = 10^{-9} \text{ F}$, $L = 1 \text{ mH}$, $i_s(t) = 2 \cos(10^6 t) \text{ mA}$, $v_C(0) = 0$.
 답. (a) 2 nJ (b) $2 \sin^2(1.571) \times 10^{-9} \text{ J} \approx 2.000 \text{ nJ}$ (c) 2 nJ

세부 · 7.13

그림 7-22. $u(t) = 1$ ($t \geq 0$), 0 ($t < 0$).
 답. $i_1(0^+) = 6 \text{ A}$, $i_2(0^+) = 9 \text{ A}$, $i_3(0^+) = 4 \text{ A}$

세부 · 7.14

$L = (1)/(2) \text{ H}$, $i_L(0^+) = -2 \text{ A}$. 그림 7-23의 V_L 는 높이 1 V인 펄스 세 개.
 답. $0 \leq t \leq 1/2$: $i = -2 + 2t$. $1/2 \leq t \leq 1$: $i = -1$. $1 \leq t \leq 3/2$: $i = 2t - 3$. $3/2 \leq t \leq 2$: $i = 0$. $2 \leq t \leq 5/2$: $i = 2t - 4$. $t \geq 5/2$: $i = 1 \text{ A}$.

세부 · 7.15

그림 7-24에서 읽히는 값. 왼쪽 3 H(i_1 아래), 3 Ω , 12 V(위가 +), 12 Ω , 오른쪽 2 H(i_2 아래)와 6 Ω ($i(t)$ 위). 윗줄에 스위치 두 개, $t=0$ 에 동시에 동작.
 답. 수치 답을 만들지 않음. $i_1(0^+)$, $i_2(0^+)$, $t > 0$ 의 $i(t)$ 는 스위치가 열린 뒤의 접속이 확정되어야 한다. 그림만으로 한 값으로 정하지 않음.

세부 · 7.1 (15년 제1회 전기산업기사)

그림 7-25. C_1 직렬, C_2 병렬(출력 v_2 는 C_2 양단). 전달함수 v_2/v_1 .
 답. ③ $(C_1)/(C_1 + C_2)$

세부 · 7.2 (15년 제3회 전기기사)5000 μF , 60 V.

답. ② 9 J

세부 · 7.3 (14년 제1회 전기기사)30 μF 와 40 μF 병렬, 100 V. 전체 전하.답. ④ $70 \times 10^{-4} \text{ C}$ **세부 · 7.4 (14년 제1회 전기기사)**

전하 24 C가 이동하며 일 144 J. 기전력.

답. ③ 6 V

세부 · 7.5 (13년 제1회 전기기사) $V=200 \text{ V}$, $C_1=10 \mu\text{F}$, $C_2=5 \mu\text{F}$ 병렬. C_1 의 전하.답. ④ 2000 μC **세부 · 7.6 (13년 제2회 전기기사)**10 μF 두 개. 병렬 합성용량을 직렬 합성용량과 비교.

답. ④ 4배로 늘어난다.

세부 · 7.7 (13년 제2회 전기기사) C_1 에 전하 Q_1 . C_2 를 병렬로 연결한 뒤 C_2 가 나눠 갖는 전하.답. ④ $(C_2)/(C_1+C_2)Q_1$ **세부 · 7.8 (12년 제4회 전기기사)** $L=0.05 \text{ H}$, 0.05 s 동안 전류가 2 A 변함.

답. ② 2 V

세부 · 7.9 (12년 국가직 7급)그림 7-26. $C_1=20 \text{ mF}$ 가 a 쪽 직렬, $C_2=10 \text{ mF}$ 와 $C_3=6 \text{ mF}$ 는 그 오른쪽에서 병렬. C_1 내전압 50 V, C_2 와 C_3 내전압 80 V.

답. 112.5 V (원문 보기 ③). 이 책 보기의 1125 V는 소수점이 빠진 표기이고 계산값과 같지 않다.

세부 · 7.10 (11년 제1회 전기기사)1000 V, 전하 $5 \times 10^{-3} \text{ C}$.답. ② 5 μF **세부 · 7.11 (11년 제1회 전기기사)** $L=0.1 \text{ H}$, $I=5 \text{ A}$.

답. ③ 1.25 J

세부 · 7.12 (11년 제1회 전기기사)같은 용량 5개. 병렬 합성 C_P , 직렬 합성 C_S .답. ③ $C_P=25C_S$ **세부 · 7.13 (11년 제2회 전기기사)**3 μF , 4 μF , 5 μF 병렬.답. ③ 12 μF

세부 · 7.14 (07년 영양교사 기술직)

$C=100\ \mu\text{F}$, $v(0)=0$. 그림 7-27, i 단위 mA, t 단위 ms.
 답. 0.25 V

세부 · 7.15 (03년 40회 변리사)

그림 7-28. 수치는 없고 기호만 있다. $C_1=C_3$, $v_1=v_3$. 각 커패시터는 위가 +. (b)에서 C_3 아래가 접지, ㉠은 C_1 위, ㉡는 C_1 - C_2 사이, ㉢는 C_2 - C_3 사이. $t=0$ 에 스위치가 ㉠을 R을 거쳐 접지에 연결.

답. (a) $v_A=v_1+v_2+v_3$, $v_B=v_2+v_3$, $v_C=v_3$ (b) $v_{th}=v_1+v_2+v_3$, $C_{th}=C_1 C_2/(C_1+C_2)$ (c) $i(t)=(v_1+v_2+v_3)/R \cdot e^{-t/(RC_{th})}$ (㉠→R→접지) (d) ① $v_A=0$, $v_B=-(C_1 v_1-C_2 v_2)/D$, $v_C=(C_1 v_1-C_2 v_2)/D$, $D=C_1+C_2$ ② $w_R=C_1 C_2(2v_1+v_2)^2/(2(C_1+C_2))$ ③ 일반적으로 다름. 내부 노드 전하가 남아 최종 저장 에너지가 0이 아니기 때문.

8장 RL/RC 완전응답**세부 · 연습 8.1**

전류원 $8u(t)$ A, $100\ \Omega$, 0.4 H가 병렬. i_L 은 인덕터 아래 방향.

답. $i_L(t) = 8(1 - \exp(-250t))$ A ($t > 0$). $i_L(4\text{ ms}) \approx 5.057$ A, $i_L(\infty) = 8$ A.

세부 · 연습 8.2

$8u(t)$ A, $5\ \Omega$, 20 mH 병렬. $t = 3\text{ ms}$ 에서 저항·인덕터·전원의 소비전력.

답. $t = 3\text{ ms}$ 에서 저항 $\approx 71.40\text{ W}$, 인덕터 $\approx 79.76\text{ W}$, 전류원 $\approx -151.16\text{ W}$ (공급 151.16 W). $i_L(t) = 8(1 - \exp(-250t))$ A.

세부 · 연습 8.3

1 V (+가 위)에 $1\ \Omega$, 1 H , 2 H 가 병렬. i 는 전원에서 오른쪽으로 나가는 전류. $i_{L1}(0+) = 1\text{ A}$, $i_{L2}(0+) = 0$.

답. $i(t) = 2 + (3/2)t$ A. $i_R = 1\text{ A}$, $i_{L1} = 1 + t$ A, $i_{L2} = t/2$ A. 감쇠 시정수 없음.

세부 · 연습 8.4

12 V . 위쪽 $6\ \Omega$ 와 나란히 스위치가 있고, $t = 0$ 에 스위치가 닫혀 위쪽 $6\ \Omega$ 를 단락한다. 가운데 세로 $6\ \Omega$, 아래 직렬 $6\ \Omega$, 오른쪽 250 mF . $v(t)$ 는 커패시터(세로 $6\ \Omega$ 와 병렬) 전압, 위가 +.

답. $v(t) = 6 - 2\exp(-(4/3)t)$ V ($t > 0$). $v(0) = 4\text{ V}$, $v(\infty) = 6\text{ V}$, $\tau = 0.75\text{ s}$.

세부 · 연습 8.5

$6u(t)$ V(+ 위)— $150\ \Omega$ —가운데 2 H (아래 방향)— $100\ \Omega$ — 2 V (+ 위). $u(t)$ 는 단위계단.

답. $i(t) = 0.06 - 0.04\exp(-30t)$ A ($t \geq 0$).

세부 · 연습 8.6

$i_s = [2 \cos 2t]$ u(t) mA(위 방향)와 $5\text{ k}\Omega$ 병렬, 그 양단에 $10\text{ k}\Omega$ 와 $C = (1/30)\text{ mF}$ 직렬. v_C 는 커패시터 전압, 위가 +.

답. $v_C(t) = 5(\sin 2t + \cos 2t - \exp(-2t))$ V ($t > 0$).

세부 · 연습 8.7

단자 a-b 사이 100 mF , $v = v_a - v_b$. 왼쪽 다리는 위 $4\ \Omega$ ·아래 $1\ \Omega$, 오른쪽 다리는 위 $12\ \Omega$ ·아래 $4\ \Omega$. 두 다리 가운데에 전압원 $8 - 3u(t)$ V, 왼쪽이 +, 오른쪽이 -.

답. $v(t) = -1/4 - (3/20)\exp(-(50/19)t)$ V ($t \geq 0$).

세부 · 연습 8.8

24 V — $2\ \Omega$ — $4\ \Omega$ — $6\ \Omega$ — 2 H 직렬. i_L 은 인덕터 아래 방향. $2\ \Omega$ 와 $4\ \Omega$ 사이 노드, $4\ \Omega$ 와 $6\ \Omega$ 사이 노드에 각각 접지 스위치가 있고, 그림에서는 둘 다 열려 있다. $t = 0$ 에 왼쪽 스위치가 닫히고, $t = 0.1\text{ s}$ 에 오른쪽 스위치가 닫힌다. i_1 은 왼쪽 스위치의 아래 방향 전류. $t < 0$ 은 스위치가 열린 직류 정상상태로 본다.

답. $0 < t < 0.1\text{ s}$: $i_L = 2\exp(-5t)$ A, $i_1 = 12 - 2\exp(-5t)$ A. $t > 0.1\text{ s}$: $i_L = 2\exp(-0.5) \exp(-3(t-0.1))$ A, $i_1 = 12$ A.

세부 · 연습 8.9

왼쪽 2 A(위) // 40 Ω, 위쪽 8 H(i_L 은 오른쪽), 오른쪽 4 Ω // 2 A(위). 스위치 측은 아래 도선. 현재 블레이드는 인덕터 오른쪽 노드에 붙어 있고, $t = 0$ 에 왼쪽으로 옮겨 인덕터 왼쪽 노드에 붙는다. 힌트대로 오랜 시간 후 인덕터는 단락.

답. $i_L(t) = -2 + 4\exp(-t/2)$ A ($t > 0$).

세부 · 연습 8.10

60 V—30 Ω(i_1 오른쪽)—그 노드에 0.2 H(i_L 아래), 60 Ω, 2 A 전류원(위)이 병렬. $i_L(0) = 0$ 이 주어짐. 스위치는 없다.

답. (a) $i_L(t) = 4(1 - \exp(-100t))$ A. (b) $i_1(t) = 2 - (8/3)\exp(-100t)$ A.

세부 · 연습 8.11

왼쪽 0.03 μF(v_2 , 위 +) // 40 kΩ. 가로 20 kΩ의 전류 i 는 왼쪽 방향. 가운데 노드에서 세로 20 kΩ과 0.01 μF(v_1)가 접지로 직렬. $t = 0$ 에 스위치가 닫혀 가운데 노드에 6 V(+ 위)가 직접 연결된다. 스위치가 열리기 전에는 전원이 없으므로 두 커패시터 초기전압은 0으로 본다.

답. $v_2(t) = 4(1 - \exp(-2500t))$ V, $i(t) = 0.1 + 0.2\exp(-2500t)$ mA (왼쪽이 양).

세부 · 연습 8.12

20u(t) mA(위) // 200 Ω(i_1 아래). 오른쪽 가지에 종속전압원 50 i_1 (왼쪽 -, 오른쪽 +)과 10 mH(i_L 아래)가 직렬.

답. $i_L(t) = 0.02(1 - \exp(-2500t))$ A ($t > 0$).

세부 · 연습 8.13

10 V—전환 스위치—0.05 μF(v_C 는 왼쪽 +, 오른쪽 -)—오른쪽 100 kΩ이 아래 도선으로. 위치 1은 10 V +, 위치 2는 저항 없이 아래 도선(단락), 위치 3은 100 kΩ을 거쳐 아래 도선. t 단위는 ms. $t = 0$ 에 1, $t = 30$ 에 2, $t = 48$ 에 3. 그 전 충전을 알리는 문장이 없어 $v_C(0) = 0$ 으로 둔다.

답. $v_C(0) = 0$ 으로 두면, $0 \leq t < 0.03$ s: $10(1 - \exp(-200t))$ V. $0.03 \leq t < 0.048$: $9.9752 \exp(-200(t - 0.03))$ V. $t \geq 0.048$: $0.2726 \exp(-100(t - 0.048))$ V. $t = 0.1$ s에서 $\approx 1.50 \times 10^{-3}$ V. 초기전압은 문제에 없음. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 연습 8.14

20 V—40 Ω—스위치—그 오른쪽에서 50 Ω과 10 mH가 병렬. i 는 인덕터 아래 방향, v 는 인덕터 위가 +. 그림의 스위치는 붙어 있다가 $t = 0$ 에 열린다.

답. 스위치가 열린다고 읽으면 $i(t) = 0.5 \exp(-5000t)$ A, $v(t) = -25 \exp(-5000t)$ V. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 연습 8.15

위쪽 10 Ω, 왼쪽 세로 10 Ω, 가운데 세로 30 Ω. 가운데 노드에서 $t = 0$ 에 열리는 스위치, 그 오른쪽 20 Ω, 맨 오른쪽 20 V(긴 극판이 위 = +). 아래 도선에 2 μF가 직렬이고 v_C 는 왼쪽 +, 오른쪽 -. 스위치는 충분히 오래 닫혀 있었다.

답. $v_C(t) = 20$ V ($t > 0$, 일정). 열린 뒤 방전 경로가 없다.

세부 · 연습 8.16 (도전)

반전 연산증폭기. 입력 1 kΩ, 귀환은 1 kΩ // 1 mF. + 입력은 접지. v_i 는 0-10 ms에 +100 V, 10-20 ms에 -100 V, 20-30 ms에 +100 V.

답. $\tau = 1$ s. 0-10 ms ≈ -0.995 V, 10-20 ms $\approx +0.010$ V, 20-30 ms ≈ -0.985 V. 30 ms 안에서는 거의 적분기.

세부 · 연습 8.17 (도전)

v_i —1 kΩ—0.1 μF—반전 입력, 귀환 10 kΩ, + 입력 접지. v_i 는 삼각파, 0-10 ms에 0→10 V, 10-20 ms에 10→0 V. 기울기 ± 1000 V/s. 20 ms까지만 요구.

답. $0 \leq t \leq 0.01$: $v_o = -1 + \exp(-10000t)$ V. $0.01 \leq t \leq 0.02$: $v_o = 1 - 2\exp(-10000(t - 0.01))$ V. 모서리만 0.1 ms로 둥글고 구간 안은 ± 1 V.

세부 · p031 컴퓨터 프로젝트 (연습 8.1-8.17 밖)

답. 수치 응답 문제가 아님. $y(0) = 0$ 이면 $y(t) = 2(1 - \exp(-10t))$.

세부 · 기출 8.1 — 정답 ①

답. ①. $i(0.1 \text{ s}) \approx 4.95 \text{ A}$, $\tau = 0.25 \text{ s}$. $i(t) = 15(1 - \exp(-4t)) \text{ A}$.

세부 · 기출 8.2 — 정답 ②

답. ②. $i(t) = (E/r) \exp(-(R+r)t/L)$. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 기출 8.3 — 정답 ①

답. ①. $\tau = L/(R_1 + R_2)$.

세부 · 기출 8.4 — 정답 ①

답. ①. $v_o = -12 \, dv_i/dt$.

세부 · 기출 8.5 — 정답 ②

답. ②. 계단 입력의 고역통과. 처음 출력은 입력과 같고 이후 0으로 감쇠.

세부 · 기출 8.6 — 정답 ③

답. ③. $i(t) = (E/R)(1 - \exp(-(R/L)t))$.

세부 · 기출 8.7 — 정답 ③

답. ③. 정상전류 3.5 A.

세부 · 기출 8.8 — 정답 ②

답. ②. $\tau = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$.

세부 · 기출 8.9 — 정답 ①

답. ①. $i(t) = 5 - 3\exp(-3t) \text{ A}$.

세부 · 기출 8.10 — 정답 ②

답. ②. $i_L(t) = \exp(-16t) \text{ A}$, $v_1(t) = -32\exp(-16t) \text{ V}$. 괄호의 초깃값 0은 스위칭 전 인덕터 전압으로 읽음. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 기출 8.11 (13년 변리사, 시간영역만)

10 V 원의 위 단자가 -, 아래(+)가 접지라 저항 R의 왼쪽은 -10 V. R—스위치(그림상 열려 있다가 $t = 0$ 에 닫힘)—반전 입력 v_2 . 출력에서 반전 입력으로 10 H, i_L 은 출력→반전 입력(왼쪽). 비반전 쪽은 $10u(t) \text{ V}$ —50 k Ω —(+)노드, 그 노드에서 1 μF 접지. v_1 은 커패시터 전압. 출력 v_o .

답. (a) $i_L = [10(2 - \exp(-20t))/R] u(t) \text{ A}$, $v_o = (100/R)\delta(t) + [10(1 - \exp(-20t)) + (2000/R)\exp(-20t)] u(t) \text{ V}$. (b) $R = 200 \, \Omega$. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 기출 8.12

답. $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. $v_o(t) = 10 + 5\exp(-50t) \text{ V}$.

세부 · 기출 8.13 — 정답 ②

답. ②. $\tau = 10 \text{ ms}$.

세부 · 기출 8.14 — 정답 ④

답. ④. $v_o(t) = 5 - 3\exp(-0.5t) \text{ V}$.

세부 · 기출 8.15 — 정답 ①

답. ①. $i(t) = (Q/(RC)) \exp(-t/(RC)) \text{ A}$.

세부 · 기출 8.16 — 정답 ④

답. ④. $v_o(t) = (5/2)\exp(-t) - (5/6)\exp(-t/3) \text{ V}$.

세부 · 기출 8.17

답. (a) 차단 직전 1.2 A, 차단 후 정상 0 A. (b) $i(t) = 1.2 \exp(-10t) \text{ A}$, $t = 100 \text{ ms}$ 에서 $\approx 0.441 \text{ A}$.

세부 · 기출 8.18

답. $i_L(t) = 120/19 + (45/38) \exp(-(95/28)t) \text{ A}$, $v_1(t) = 1350/19 - (900/133) \exp(-(95/28)t) \text{ V}$.

10장 정현파 정상상태**세부 · 연습 10.1**

$v_s(t) = 10\cos(300t) \text{ V}$. 직렬 25 mH, 3 Ω . i 는 시계 방향(전원 +에서 인덕터로).
 답. $i(t) = (20\sqrt{29})/(87)\cos(300t - \tan^{-1}(5/2)) \text{ A} \approx 1.238\cos(300t - 68.20^\circ) \text{ A}$

세부 · 연습 10.2

위상은 도.
 답. (a) $A=8$, $b=3-4\sqrt{3} \approx -3.928$ (b) $a=-5\sqrt{3} \approx -8.660$, $A=-20$

세부 · 연습 10.3

답. (a) $5 \text{ } 30^\circ$ (b) $10.505 \text{ } 54.34^\circ$

세부 · 연습 10.4

직렬 RL. $v(t) = 10\cos(\omega t + 40^\circ) \text{ V}$, $i(t) = 2\cos(\omega t + 15^\circ) \text{ mA}$, $\omega = 2 \times 10^6 \text{ rad/s}$.
 답. $R = 4531.5 \Omega$, $L = 1.0565 \text{ mH}$

세부 · 연습 10.5

직렬 6 k Ω , 0.05 H. $v(t) = 3 - \cos(4t + 45^\circ) \text{ V}$. $i(t)$ 는 인덕터를 위에서 아래로.
 답. $i(t) = 0.500 \text{ mA} + 0.16667\cos(4t - 135.00^\circ) \text{ mA}$

세부 · 연습 10.6

$\omega = 100 \text{ rad/s}$. 세 전류원이 병렬이고 모두 위로 향한다. $10\cos\omega t \text{ A}$, 5 A , $6\sin\omega t \text{ A}$. $R = 1/2 \Omega$.
 답. $v_R(t) = 2.5 + 5\cos(100t) + 3\sin(100t) \text{ V}$

세부 · 연습 10.7

5 kHz, $\pi=3$. 병렬 $C=(100/3) \mu\text{F}$, $L=(500/3) \mu\text{H}$, $R=25 \Omega$.
 답. $Z = (25 - j500)/401 \Omega \approx 0.06234 - j1.2469 \Omega$, $Y = 0.04 + j0.8 \text{ S}$

세부 · 연습 10.8

$v(t) = 100\cos(1000t + 60^\circ) \text{ V}$, $R=50 \Omega$, $L=50 \text{ mH}$. $t=0$ 에 스위치가 전원을 떼고 RL 루프를 단락한다. $t \geq 0^+$ 의 $i(t)$ (시계 방향).
 답. $i(t) = (1 + \sqrt{3})/(2) \exp(-1000t) \text{ A} \approx 1.366 \exp(-1000t) \text{ A}$, $t \geq 0$

세부 · 연습 10.9

그림 (a)는 $t=0$ 에서 +10, $t=\pi$ 에서 -10, $t=2\pi$ 에서 다시 +10인 한 주기이다. 즉 $v_{in}(t) = 10\cos t \text{ V}$. 직렬 11 H, 1 F. $i_L(0)=0$, $v_C(0)=0$. $i(t)$ 는 인덕터를 오른쪽(커패시터)으로.
 답. $i(t) = \sin t - (1)/(\sqrt{11})\sin((t)/(\sqrt{11})) \text{ A}$

세부 · 연습 10.10

$10\sin(50t + 5)$ (도 기호 없음, 5는 라디안). 스위치는 $t=10 \text{ s}$ 에 열려 전원을 분리한다. 병렬 1 k Ω , 100 μF . v_C 는 위가 +.
 답. $v_C(t) = 10\sin(50t) \exp(-10(t-10)) \text{ V} \approx 7.149 \exp(-10(t-10)) \text{ V}$, $t > 10$

세부 · 연습 10.11

$10\sin(20t+30^\circ)$ V. 직렬 25 Ω , 2 H, 2 mF. 그 다음 병렬: 20 Ω +5 mF, 그리고 $i(t)$ 가 아래로 흐르는 40 Ω +2 H.
 답. $i(t)=0.07346\sin(20t-38.90^\circ)$ A

세부 · 연습 10.12

$v(t)=100\cos(50t+60^\circ)$ V, $R=10\ \Omega$, $C=5$ F. $t=0$ 에 전원에서 분리되고, 스위치 아래 단자가 RC 루프를 닫는다. $i(t)$ 는 커패시터에서 아래 방향.

답. $i(t)=-0.003465\exp(-t/50)$ A, $t>0$ 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 연습 10.13

$\omega=2\times 10^3$ rad/s.

답. $V_{oc}=25\sqrt{85}\ \angle 0^\circ$ V $\approx 230.49\ \angle 0^\circ$ V (위상은 임의), $Z_{th}=175+j50\ \Omega$

세부 · 연습 10.14

200 $\angle 0^\circ$ V. 직렬 100 Ω , 분로 100 Ω , 직렬 $j100$, 출력에 분로 100 Ω . 단자 a-b는 마지막 100 Ω 양끝(개방).

답. $V_{th}=55.47-33.69^\circ$ V $\approx 46.15-j30.77$ V, $Z_{th}=53.85+j30.77\ \Omega$

세부 · 연습 10.15

500 $\angle 0^\circ$ V, 150 Hz. 전원에 200 Ω 과 1.5 H가 병렬. 그 노드에서 0.5 μ F가 직렬로 단자 a에 연결. b는 아래 레일.

답. 테브난: 500 $\angle 0^\circ$ V와 196.1-j2094 Ω 의 직렬. 노턴: 0.2377 $\angle 84.65^\circ$ A와 같은 임피던스의 병렬.

세부 · 연습 10.16

직렬 1 Ω , 1 F. $v(t)=\sin t$ u(t) V.

답. $v_{C,ss}(t)=(1)/(2)(\sin t-\cos t)$ V. 완전응답 = 이 정상상태 + $(1)/(2)\exp(-t)u(t)$.

세부 · 연습 10.17

$25\cos(250t)$ V, 직렬 5 Ω , 분로 200 μ F. 그 다음 전지 60 V(짧은 극이 왼쪽, 긴 극이 오른쪽이므로 오른쪽이 +). i_1 은 전지에서 80 mH 쪽으로 오른쪽. 오른쪽 노드에 15 Ω (v_2 는 위가 +)과 위로 향하는 8 A.

답. $i_1(t)=-3+0.8900\cos(250t-57.72^\circ)$ A $v_2(t)=75+13.35\cos(250t-57.72^\circ)$ V

세부 · 연습 10.18

왼쪽 전원 $(10\cos t)$ u(t) V는 위가 -, 아래가 +. 아래쪽에 직렬 4 Ω , 4 H (i 는 왼쪽). 가운데 0.125 F(v 는 위가 +), 그 오른쪽 2 Ω . $t=0$ 에 위쪽 스위치가 열려 5 V(위가 +)가 분리된다. $t=0^+$ 은 정상상태.

답. $v(t)=-2\sin t-2\cos t-7\exp(-2t)+14\exp(-3t)$ V $=-2\sqrt{2}\sin(t+\pi/4)+14\exp(-3t)-7\exp(-2t)$ V, $t>0$

세부 · 연습 10.19

$t=0$ 에 스위치가 닫힌다. 왼쪽 $\sin t$ (위가 +), 위쪽 2 Ω . 가운데 u(t)(위가 +, $t>0$ 에서 1 V). 오른쪽 노드에서 3 Ω 과 1 H. i_L 은 아래, $i_L(0)=1$ A.

답. $i_L(t)=(1)/(3)+(18)/(61)\sin t-(15)/(61)\cos t+(167)/(183)\exp(-6t/5)$ A $\approx 0.3333+0.2951\sin t-0.2459\cos t+0.9126\exp(-1.2t)$ A, $t>0$

세부 · 연습 10.20

$t<10$ ms에는 $10\exp(-3t)$, $t=10$ ms에 $10\sin(100t)$ 로 전환. 직렬 4 Ω 다음, 1 H+6 Ω 과 $C=(1)/(4)$ mF=250 μ F의 병렬. v_1 은 커패시터(위가 +).

답. $t>10$ ms, $\tau=t-0.01$ $v_1(t)=9.9404\sin(100t)-0.5964\cos(100t)-5.8339\exp(-10.0406\tau)+1.9560\exp(-995.96\tau)$ V. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부 · 기출 10.1 (16년 제1회 전기기사)

직렬 -j30 Ω , 그 다음 80 Ω j60 Ω .

답. ④ 31.25, j107.15

세부 · 기출 10.2 (15년 제4회 전기기능사)

RL 병렬. $R=25\ \Omega$, $\omega L=100/3\ \Omega$, $V=200\text{ V}$.
 답. ③ 6.0

세부 · 기출 10.3 (15년 제4회 전기기능사)

RL 직렬에 $v=V_m \sin \theta$.
 답. ② $\theta = \tan^{-1}(\omega L/R)$

세부 · 기출 10.4 (15년 제1회 전기공사산업기사)

$I_1=10^{-1}(4/3)$, $I_2=10^{-1}(3/4)$.
 답. ② $14+j14$

세부 · 기출 10.5 (15년 제1회 전기공사산업기사)

1000 Hz, 5 mH의 유도 리액턴스와 크기가 같은 C.
 답. ② 5.07

세부 · 기출 10.6 (15년 제1회 전기산업기사)

100 $\angle 0^\circ$ V. 전원에 $-j20$ 병렬. 직렬 $j5$, 그 노드가 a-b(아래가 b). 다시 직렬 $j5$, 끝에 $-j20$.
 답. ④ 150

세부 · 기출 10.7 (15년 제1회 전기기사)

$v=3\cos 3t\text{ V}$, $i=-2\sin(3t+10^\circ)\text{ A}$.
 답. ④ 100°

세부 · 기출 10.8 (14년 제1회 전기산업기사)

$v=220\sqrt{2}\sin(337t+\pi/4)\text{ V}$, $i=5\sqrt{2}\sin(337t+\pi/3)\text{ A}$.
 답. ① $42.5-j11.4$

세부 · 기출 10.9 (14년 제1회 전기산업기사)

직렬 L, 출력은 분로 R의 전압 e_o . 입력 e_i .
 답. ② 뒤진다.

세부 · 기출 10.10 (14년 제2회 전기산업기사)

L과 R의 직렬이 C와 병렬. 공진 시 어드미턴스.
 답. ① CR/L

세부 · 기출 10.11 (14년 제2회 전기산업기사)

R L.
 답. ③ $(R)/(1-jR/(\omega L))$

세부 · 기출 10.12 (14년 제3회 전기기사)

$R=30\ \Omega$, $L=79.6\text{ mH}$, 60 Hz. 과도 없이 전압을 넣는 위상.
 답. ③ 45°

세부 · 기출 10.13 (14년 제4회 전기공사산업기사)

$E=-20\exp(j3\pi/2)\text{ V}$.
 답. ④ $20\sqrt{2}\sin(\omega t+\pi/2)\text{ V}$

세부 · 기출 10.14 (14년 제4회 전기기사산업기사)

$a = e^{j120^\circ}$, $a + a^2$.
 답. ② -1

세부 · 기출 10.15 (13년 제2회 전기기능사)

$Z_1 = 12 + j16$, $Z_2 = 8 + j24$ 직렬. $V = 200$ V.
 답. ② 4.47 A

세부 · 기출 10.16 (12년 국가직 7급)

전류원 RLC 병렬. 공진 곡선, 반전력 점 $\omega_1, \omega_0, \omega_2$.
 답. ①

세부 · 기출 10.17 (12년 변리사)

왼쪽 $10 \sin t$ V(위 +)와 $1 \text{ k}\Omega$ 병렬, 직렬 $2 \text{ k}\Omega$, 노드 V_3 에 $3 \text{ k}\Omega$. 화살표 A는 V_3 에서 왼쪽. 가운데는 $V_3 - 1 \text{ H} - V_4 - 1 \text{ F} - V_5$, 그리고 V_3 와 V_5 사이 500Ω . 오른쪽은 V_5 에서 300Ω 접지, 200Ω 와 위로 향하는 10 mA 의 직렬. 화살표 B는 오른쪽.
 답. (a) 왼쪽: $6 \sin t$ V와 $1.2 \text{ k}\Omega$. 오른쪽: 3 V와 300Ω . (b) $V_3(t) = 1.8 + 1.2 \sin t$ V $V_5(t) = 2.55 + 1.2 \sin t$ V
 $V_4(t) = 1.8 + 1.2 \sin t - 0.004 \cos t$ V

세부 · 기출 10.18 (11년 행정안전부 7급)

$10 \sin(4t + 30^\circ)$ V. 직렬 $C = 1/8 \text{ F}$. 그 다음 1 H 분로와, $(1)/(4) \text{ H}$ 와 R의 직렬 분로. R 전류의 피크가 4 A.
 답. ② 4

세부 · 기출 10.19 (11년 제1회 전기기능사)

$v = V_m \sin(\omega t + 30^\circ)$, $i = I_m \sin(\omega t - 30^\circ)$. 전압 기준.
 답. ① 60° 뒤진다.

세부 · 기출 10.20 (11년 행정안전부 7급)

이상 연산증폭기. $v_i = 2 \cos 2t$ V가 $10 \text{ k}\Omega$ 를 거쳐 반전 입력. 비반전 입력은 접지. 궤환은 반전 노드— $10 \text{ k}\Omega$ —마디 X— $20 \text{ k}\Omega$ —출력, X에서 $10 \text{ k}\Omega$ 접지. 출력에 $5 \text{ k}\Omega$, $i(t)$ 는 아래로.
 답. ③ $-2 \cos 2t$

세부 · 기출 10.21 (10년 제47회 변리사)

$(50 \cos t) u(t)$ V(위 +), 직렬 4 H . 그 다음 노드 사이에 2Ω 와 $C = 1/8 \text{ F}$ (v_C 는 왼쪽 +)가 병렬. 같은 자리에 3 V (왼쪽 +)가 $t=0$ 에 열리는 스위치로 연결. 오른쪽 노드는 4Ω 로 접지. $t=0^-$ 정상상태. 라플라스 변환 금지.
 답. (a) $v_C'' + 5v_C' + 6v_C = 100 \cos t$ (b) $v_C(t) = -49 \exp(-2t) + 42 \exp(-3t) + 10 \cos t + 10 \sin t$ V, $t \geq 0$

세부 · 기출 10.22 (07년 44회 변리사)

이상 연산증폭기 두 개. 위쪽: +는 노드 E= v_{in} , -는 노드 C, 출력은 노드 B. 아래쪽: 출력은 노드 D, -는 노드 C, +는 노드 A. 소자 사슬 E—R—D—R—C—R—B— $1/(j\omega C)$ —A—R—접지. (c)에서 $C = 10 \mu\text{F}$, 등가가 10 H .
 답. (a) 적용할 수 없다. D가 연산증폭기 출력이라 출력전류가 미지이다. (b) $Z_{eq} = j\omega CR^2$ (인덕터 $L = CR^2$) (c) $R = 1 \text{ k}\Omega$

세부 · 기출 10.23 (07년 행정고시)

직렬 2Ω , 그 다음 0.2 F 와 L의 병렬. i 는 2Ω 를 오른쪽, v 는 병렬부(위 +).
 답. (a) $i = 1 \text{ A}$, $v = 0$ (b) $i(t) = (1)/(\sqrt{2}) \cos(5t + 45^\circ) \text{ A}$, $v(t) = \sqrt{2} \cos(5t - 45^\circ) \text{ V}$ (c) $i(t) \rightarrow \cos \omega t \text{ A}$, $v(t) \rightarrow 0$

세부 · 기출 10.24 (06년 행정고시)

$i_s = \cos 2t$ A(위로). 병렬 0.25 H . 위쪽 종속전압원 $0.25 i_C$ (왼쪽 +, 오른쪽 -). 출력에 0.5 F , i_C 는 아래. 단자 A-B, 부하 Z_L .
 답. (a) $v_{th}(t) = 0.8944 \cos(2t + 63.43^\circ) \text{ V}$, $Z_{th} = -0.4 - j0.8 \Omega$ (b) $Z_L = -0.4 + j0.8 \Omega$. 직렬로 -0.4Ω 와 $L = 0.4 \text{ H}$. 저항이 음수라 수동 소자 쌍은 아니다. 그림 판독은 한 번 더 볼 것.

세부·기출 10.25 (04년 41회 변리사)

병렬 세 가지. R_1 과 L 의 직렬, C , R_2 .

답. (a) 인덕터 직렬 손실, 커패시터 병렬 누설. (b) $\omega_0 = \sqrt{1/(LC) - R_1^2/L^2}$. (c) $Y = R_1 C/L + 1/R_2$.

이 노트는 기초 회로이론 6·7·8·10장 본문 예제, 그 장 끝 연습·기출의 계산, 수업 필기, Floyd 임피던스 절, 이상화 교수 자료를 묶은 것이다. 연습·기출 중 그림을 끝까지 확정하지 못한 문항은 답을 하나만 고르지 않고 그 이유를 적었다.